

PROCESSADOR MULTI-CICLO - R8

1 CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Arquitetura load-store: as operações lógico/aritméticas são executadas entre registradores, e as operações de acesso à memória só executam ou uma leitura (load) ou uma escrita (store).
- Banco de registradores: devido à característica load/store, o processador deve ter um conjunto grande de registradores, para reduzir o número de acessos à memória (em processadores reais este acesso externo representa perda de desempenho). Esta característica difere da arquitetura baseada em acumulador, a qual mantém todos os dados em memória, realizando as operações aritméticas entre um conteúdo que está em memória e um ou poucos registrador(es) especial (ais), denominado(s) acumulador(es). Considere o exemplo: `for(i=0; i<1000; i++)`. Neste exemplo, caso 'i' esteja armazenado em memória teremos 2000 acessos à memória, realizando leitura e escrita a cada iteração. Caso tenhamos o valor de 'i' armazenado em registrador, apenas operamos sobre o registrador, sem acesso à memória externa durante a maior parte do tempo!
- Formato regular para as instruções: todas as instruções possuem exatamente o mesmo tamanho, e ocupam 1 palavra de memória. A instrução contém o código da operação e o(s) operando(s), caso exista(m).
- Poucos modos de endereçamento.
- Bloco de controle *hardwired*, e não micro-programado.

Assim, este processador é praticamente uma máquina RISC, faltando contudo algumas características que existem em qualquer máquina RISC, tal como *pipelines*, assunto que será visto ao final da disciplina.

Características específicas do nosso processador multi-ciclo:

- dados e endereços são de 16 bits (processador de 16 bits).
- endereçamento de memória a palavra (cada endereço corresponde a um identificador de uma posição onde residem 16 bits de conteúdo).
- banco de registradores com 16 registradores de uso geral.
- 4 flags de estado: negativo, zero, carry, overflow.
- execução das instruções em 3 ou 4 ciclos, ou seja, CPI entre 3 e 4.

2 CONJUNTO DE INSTRUÇÕES

O conjunto de instruções do processador realiza as seguintes operações:

- Operações lógicas e aritméticas binárias (com 2 operandos): soma, subtração, E, OU, OU exclusivo.
- Operações lógicas e aritméticas com constantes curtas: soma, subtração.
- Operações unárias (com 1 operando): deslocamento para direita ou esquerda e inversão (NOT).
- Carga de metade de um registrador com uma constante (LDL e LDH).
- Inicialização do apontador de pilha (LDSP) e retorno de subrotina (RTS).
- NOP (no operation): operação vazia (útil para laços de espera e reserva de espaço).
- HALT: suspende a execução de instruções.
- Load: leitura de posição de memória para um registrador (LD).
- Store: armazenamento de dado de um registrador em uma posição de memória (ST).
- Saltos e chamada de subrotina com endereçamento *relativo* com deslocamento curto ou longo (contido em um registrador) e endereçamento *absoluto* (a registrador).
- Inserção e remoção de valores no/do topo da pilha (PUSH e POP).

TABELA DE INSTRUÇÕES DO PROCESSADOR R8:

Instrução	FORMATO DA INSTRUÇÃO				AÇÃO
	15 – 12	11 - 8	7 - 4	3 - 0	
ADD Rt, Rs1, Rs2	0	R target	R source1	R source2	$Rt \leftarrow Rs1 + Rs2$; Inz ; lcv
SUB Rt, Rs1, Rs2	1	R target	R source1	R source2	$Rt \leftarrow Rs1 - Rs2$; Inz ; lcv
AND Rt, Rs1, Rs2	2	R target	R source1	R source2	$Rt \leftarrow Rs1 \text{ and } Rs2$; Inz
OR Rt, Rs1, Rs2	3	R target	R source1	R source2	$Rt \leftarrow Rs1 \text{ or } Rs2$; Inz
XOR Rt, Rs1, Rs2	4	R target	R source1	R source2	$Rt \leftarrow Rs1 \text{ xor } Rs2$; Inz
ADDI Rt, cte8	5	R target	Constante		$Rt \leftarrow Rt + ("00000000" \& \text{constante})$; Inz ; lcv
SUBI Rt, cte8	6	R target	Constante		$Rt \leftarrow Rt - ("00000000" \& \text{constante})$; Inz ; lcv
LDL Rt, cte8	7	R target	Constante		$Rt \leftarrow Rt_H \& \text{constante}$
LDH Rt, cte8	8	R target	Constante		$Rt \leftarrow \text{constante} \& Rt_L$
LD Rt, Rs1, Rs2	9	R target	R source1	R source2	$Rt \leftarrow PMEM(Rs1+Rs2)$
ST Rt, Rs1, Rs2	A	R target	R source1	R source2	$PMEM(Rs1+Rs2) \leftarrow Rt$
SL0 Rt, Rs1	B	R target	R source1	0	$Rt[15:0] \leftarrow Rs1[14:0] \& 0$; Inz
SL1 Rt, Rs1	B	R target	R source1	1	$Rt[15:0] \leftarrow Rs1[14:0] \& 1$; Inz
SR0 Rt, Rs1	B	R target	R source1	2	$Rt[15:0] \leftarrow 0 \& Rs1[15:1]$; Inz
SR1 Rt, Rs1	B	R target	R source1	3	$Rt[15:0] \leftarrow 1 \& Rs1[15:1]$; Inz
NOT Rt, Rs1	B	R target	R source1	4	$Rt \leftarrow \text{not}(Rs1)$; Inz
NOP	B	-	-	5	nenhuma ação
HALT	B	-	-	6	suspende sequência de ciclos de busca e execução
LDSP Rs1	B	-	R source1	7	$SP \leftarrow Rs1$ (inicializa o apontador de pilha)
RTS	B	-	-	8	$PC \leftarrow PMEM(SP+1)$; $SP \leftarrow SP+1$
POP Rt	B	R target	-	9	$Rt \leftarrow PMEM(SP+1)$; $SP \leftarrow SP+1$
PUSH Rt	B	R target	-	A	$PMEM(SP) \leftarrow Rt$; $SP \leftarrow SP-1$
JMPR Rs1	C	-	R source1	0	$PC \leftarrow PC + Rs1$ (não depende de flag de estado)
JMPNR Rs1	C	-	R source1	1	if ($n=1$) $PC \leftarrow PC + Rs1$
JMPZR Rs1	C	-	R source1	2	if ($z=1$) $PC \leftarrow PC + Rs1$
JMPCR Rs1	C	-	R source1	3	if ($c=1$) $PC \leftarrow PC + Rs1$
JMPVR Rs1	C	-	R source1	4	if ($v=1$) $PC \leftarrow PC + Rs1$
JMP Rs1	C	-	R source1	5	$PC \leftarrow Rs1$ (não depende de flag de estado)
JMPN Rs1	C	-	R source1	6	if ($n=1$) $PC \leftarrow Rs1$
JMPZ Rs1	C	-	R source1	7	if ($z=1$) $PC \leftarrow Rs1$
JMPC Rs1	C	-	R source1	8	if ($c=1$) $PC \leftarrow Rs1$
JMPV Rs1	C	-	R source1	9	if ($v=1$) $PC \leftarrow Rs1$
JSRR Rs1	C	-	R source1	A	$PMEM(SP) \leftarrow PC$; $SP \leftarrow SP-1$; $PC \leftarrow PC + Rs1$
JSR Rs1	C	-	R source1	B	$PMEM(SP) \leftarrow PC$; $SP \leftarrow SP-1$; $PC \leftarrow Rs1$
JMPD desloc	D	-	Deslocamento (10 bits)		$PC \leftarrow PC + \text{ext_sinal} \& \text{desloc}$
JMPND desloc	E	0	Deslocamento (10 bits)		if ($n=1$) $PC \leftarrow PC + \text{ext_sinal} \& \text{desloc}$
JMPZD desloc	E	1	Deslocamento (10 bits)		if ($z=1$) $PC \leftarrow PC + \text{ext_sinal} \& \text{desloc}$
JMPCD desloc	E	2	Deslocamento (10 bits)		if ($c=1$) $PC \leftarrow PC + \text{ext_sinal} \& \text{desloc}$
JMPVD desloc	E	3	Deslocamento (10 bits)		if ($v=1$) $PC \leftarrow PC + \text{ext_sinal} \& \text{desloc}$
JSRD desloc	F		Deslocamento (12 bits)		$PMEM(SP) \leftarrow PC$; $SP \leftarrow SP-1$; $PC \leftarrow PC + \text{ext_sinal} \& \text{desloc}$

- As seguintes convenções foram utilizadas na tabela:

RtH:	oito bits mais significativos de Rt
RtL:	oito bits menos significativos de Rt
&:	concatenação de vetores de bits
←:	atribuição de valor a registrador ou posição de memória
PMEM(x):	conteúdo de posição de memória cujo endereço é x
Rt :	Rtarget [destino]
Rs1 :	Rsource1
Rs2 :	Rsource2
Inz:	ativam o armazenamento dos <i>flags</i> de estado negativo e zero
Icv:	ativam o armazenamento dos <i>flags</i> de estado carry e overflow

3 REGISTRADORES DO BLOCO DE DADOS

O processador conta com o seguinte conjunto de registradores de 16 bits:

- IR** (*instruction register*): armazena o código de operação (*opcode*) da instrução atual e o(s) operando(s) desta.
- PC** (*program counter*): é o contador de programa.
- SP** (*stack pointer*): armazena o endereço do topo da pilha, controla a chamada e retorno de subrotinas. Deve ser inicializado a cada programa com a instrução LDSP (carrega endereço do topo da pilha).
- 16 registradores de propósito geral, R0 a R15. O banco de registradores tem uma porta de escrita e duas de leitura. Isto significa que é possível escrever em apenas um registrador por vez, porém é possível fazer duas leituras simultâneas, colocando o conteúdo de um registrador no barramento de saída *SOURCE1* (S1) e o conteúdo de outro registrador (ou o mesmo) no barramento de saída *SOURCE2* (S2).
- quatro *bits* de estado, denominados *n* (negativo), *z* (zero), *c* (carry) e *v* (overflow), utilizados para controle dos saltos e chamadas a subrotinas. O estado dos *flags*, 0 ou 1, é determinado durante as operações lógicas/aritméticas.

Há também registradores temporários, mostrados posteriormente, os quais são utilizados durante a execução das instruções. Os valores lidos do banco de registradores são armazenados nos registradores *RA* e *RB*. O valor obtido pela execução de uma dada operação lógico-aritmética é armazenado no registrador *RULA*.

4 RELAÇÃO ENTRE O PROCESSADOR E A MEMÓRIA EXTERNA

A Figura 1a ilustra a relação entre o processador e a memória externa. O processador recebe do mundo externo dois sinais de controle: *clock*, que sincroniza os eventos internos ao processador; e *reset*, que inicializa o processador para iniciar a execução de instruções a partir do endereço zero da memória.

O bloco de controle gera a microinstrução (*μinst*) para a execução das instruções. A microinstrução é responsável por comandar as ações que serão executadas no bloco de dados, como seleção de registradores, operação que a ULA executará e acesso à memória externa.

O bloco de dados envia para o bloco de controle a instrução corrente (conteúdo do *IR*) e os qualificadores de estado (*flags*). O bloco de dados também é responsável pela comunicação com a memória externa. Os sinais para a troca de informações com a memória são: *data* (barramento bidirecional de 16 bits para os dados) e *address* (barramento de 16 bits com os endereços de memória).

O controle de acesso à memória é feito pelo bloco de controle, através dos sinais *ce* e *rw*. O sinal *ce* indica se está em curso uma operação com a memória e o sinal *rw* indica se esta operação é de escrita ou de leitura.

É importante ressaltar que os blocos de dados e controle operam em fases distintas do sinal clock. Em uma borda do clock (por exemplo, subida) o bloco de controle gera a micro-instrução, e na borda seguinte (descida) o bloco de dados modifica os registradores. Com isto sempre teremos dados estáveis nas transições de clock em cada um dos blocos.

A Figura 1b representa o nível mais alto da hierarquia do processador, através da linguagem de descrição de hardware VHDL. Nesta figura os blocos estão conectados entre si por *sinais*, sendo instanciados pelo comando *port map*.

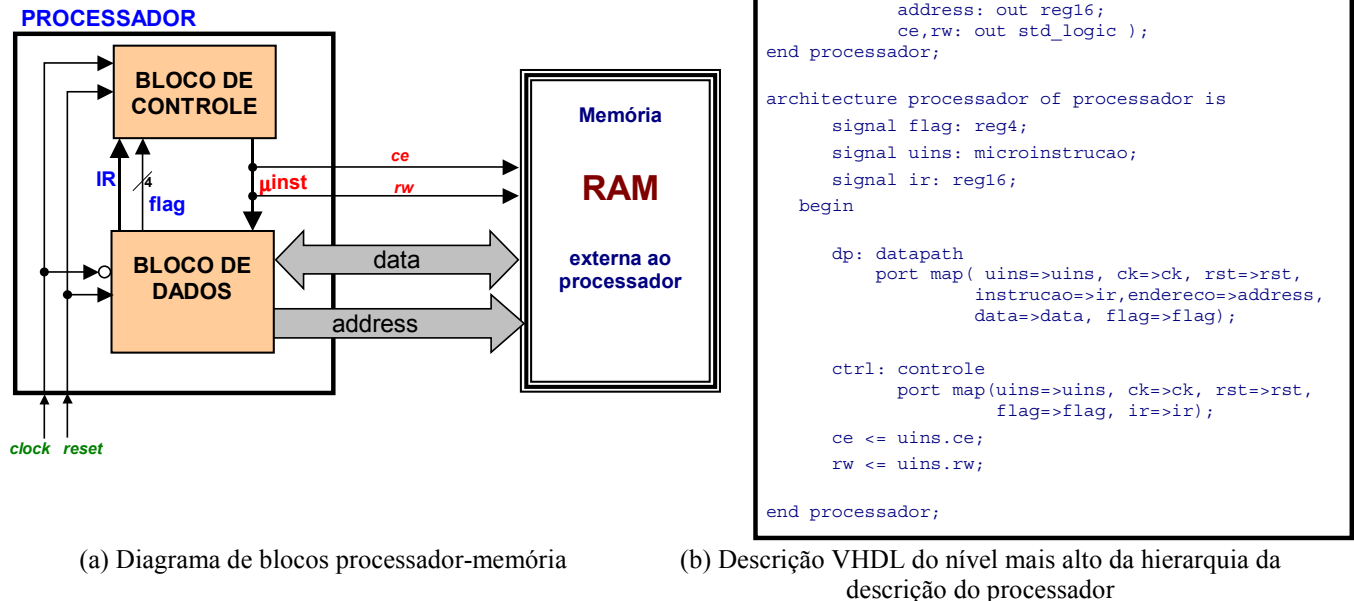


Figura 1 - Relação entre o processador e a memória externa.

5 EXECUÇÃO DAS INSTRUÇÕES NO BLOCO DE DADOS

A execução das instruções neste processador requer 3 ou 4 ciclos de relógio (a única exceção é a instrução *halt*, que é executada em dois ciclos).

Os ciclos são assim denominados:

- **Ciclo 1 : busca da instrução.** Comum a todas as instruções.
- **Ciclo 2 : leitura de registradores.** Comum a todas as instruções, exceto o *halt*.
- **Ciclo 3 : operação com a ula.** Comum a todas as instruções, exceto o *halt*.
- **Ciclo 4 : execução.** Conforme o tipo de operação realizada.

5.1 Ciclo de Busca da Instrução

- Busca a instrução endereçada pelo registrador *PC* na memória, grava a instrução no registrador *IR* e incrementa o *PC*:

$IR \leftarrow PMEM(PC); PC++;$

- A Figura 2 ilustra os componentes de hardware para a execução do ciclo de busca da instrução.

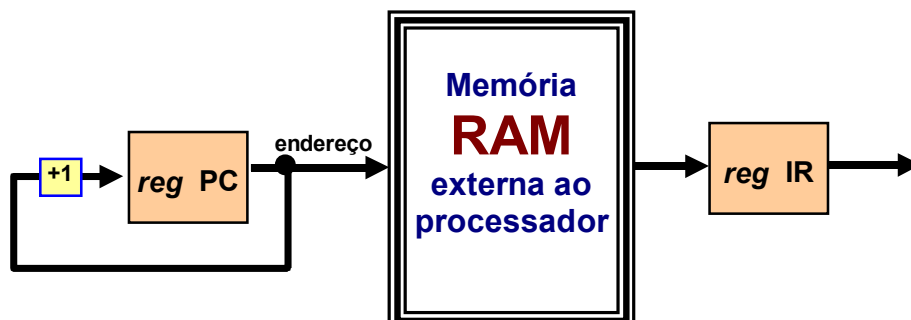


Figura 2 - Hardware para executar a busca.

5.2 Ciclo de Leitura de Registradores

- No segundo ciclo são lidos os registradores que são operandos (fontes) para as instruções, independentemente se a instrução usa ou não os dois registradores, *source1* e *source2*. Os registradores fonte são armazenados nos registradores *RA* e *RB*.
- O registrador *source1* é endereçado pelos bits 7 a 4 do registrador IR.
- O registrador *source2* pode ser endereçado ou pelos bits 3 a 0 ou pelos bits 11 a 8 do registrador IR. Quando a operação envolve o registrador destino (*target*) como fonte, endereça-se o *source2* pelos bits 11 a 8. Exemplo: ADDI, onde é somado a um dado registrador uma constante e armazena-se a soma neste mesmo registrador.
- A Figura 3 ilustra os componentes de hardware para a leitura dos registradores fonte.

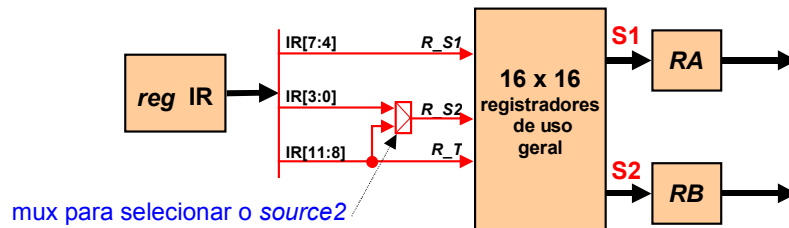


Figura 3 - Hardware para a leitura dos registradores fonte.

5.3 Ciclo de Operação com a ULA

- O ciclo de operação com a ULA também é comum a todas as operações (exceto instrução *halt*). Dada a variedade de instruções, necessita-se inserir multiplexadores nas entradas da ULA a fim de selecionar corretamente os operandos.
- O resultado da operação com a ULA é armazenado no registrador *RULA*, e conforme a operação executada, armazena-se os flags de estado (*n*, *z*, *c*, *v*).
- A Figura 4 ilustra os componentes de hardware para a operação com a ULA.

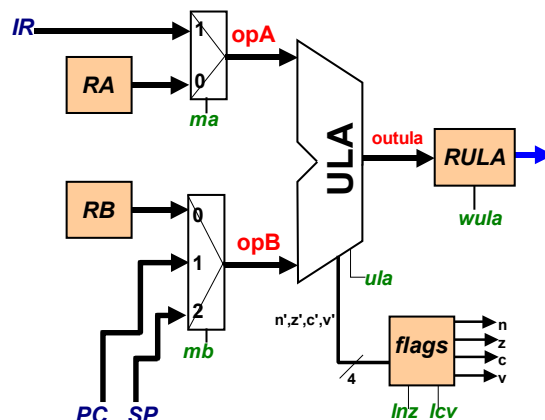


Figura 4 - Hardware para a operação com a ULA.

- A tabela abaixo define as entradas da ULA, *opA* e *opB*, conforme a instrução.

Instruções	opA	opB
ADD, SUB, AND, OR, XOR, LD, ST, SHIFTS, NOT, LDSP	RA	RB
ADDI, SUBI, LDL, LDH	IR	RB
RTS, POP	-	SP
Saltos e chamadas à sub-rotinas relativos ao PC	RA	PC
Saltos e chamadas à sub-rotinas absolutos	RA	-
Saltos e chamadas à sub-rotinas com deslocamento curto	IR	PC

5.4 Ciclo de Execução da Instrução

5.4.1 Execução das instruções lógico-aritméticas e endereçamento imediato.

- O quarto ciclo de relógio das operações lógico-aritméticas grava o resultado do registrador *RULA* no banco de registradores, conforme o endereço do registrador destino. Este ciclo é chamado de *write-back*.
- A Figura 5 ilustra a execução do quarto ciclo de relógio para as operações lógico-aritméticas.

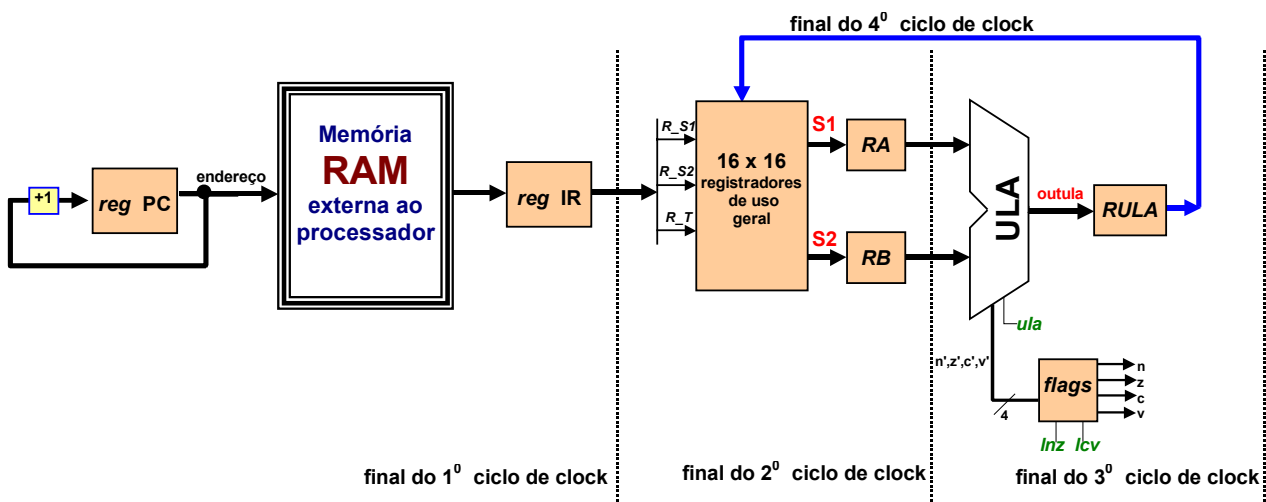


Figura 5 - Fluxo de execução de instruções lógico-aritméticas.

- As operações com modo de endereçamento imediato implicam em um dado registrador destino (target) receber o resultado de uma dada operação entre o próprio registrador target e uma constante de 8 bits. As operações em modo de endereçamento imediato são:
 - carga da parte alta de um registrador (LDH): $R_t \leftarrow constante \& RtL$ (o registrador *target* recebe a constante na parte alta e mantém a parte baixa inalterada).
 - carga da parte baixa de um registrador (LDL): $R_t \leftarrow RtH \& constante$.
 - soma/subtração em modo imediato: soma/subtração do conteúdo de um dado registrador a uma constante de 8 bits: $R_t \leftarrow Rt \pm constante$. **Importante:** a execução da instrução implica completar com zeros os 8 bits mais significativos da constante para gerar um valor de 16 bits.
- **Importante:** para inicializar um registrador com uma constante de 16 bits devemos utilizar 2 instruções, LDH e LDL. Para ler/escrever um dado contido em um endereço (16 bits) são necessárias 3 instruções em linguagem de montagem: as duas primeiras carregam em um registrador a parte alta e baixa de um endereço (LDH e LDL, respectivamente) e a terceira instrução realiza a leitura/escrita (LD ou ST). Exemplo:

```
XOR  R0,R0,R0      ; zera o registrador R0
LDH   R1, #03H
LDL   R1, #27H      ; armazena no registrador R1 o valor 0327H
LD    R5, R1, R0    ; armazena em R5 o conteúdo do endereço armazenado em R1+R0
```

5.4.2 Execução da instrução de leitura de dados da memória (LOAD)

- Registrador *destino* recebe o conteúdo da posição de memória endereçada pela soma dos conteúdos de dois registradores fonte (*sources*): $R_t \leftarrow PMEM(Rs1 + Rs2)$. Um dos registradores pode ser considerado como registrador base e o segundo como registrador contendo o deslocamento (*offset*).
- No quarto ciclo de relógio o registrador *RULA* endereça a memória, e o dado lido é gravado no banco de registradores, no registrador destino endereçado por $IR[11:8]$.
- Uma possível organização do bloco de dados para a execução da instrução de leitura na memória é apresentada na Figura 6.

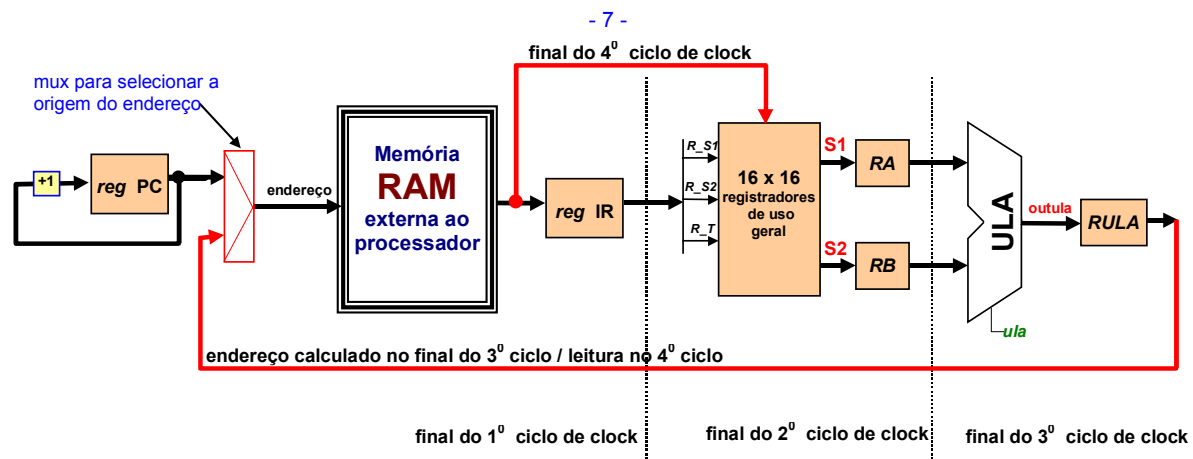


Figura 6 - Fluxo de execução de instrução de leitura na memória.

5.4.3 Execução da instrução de escrita em memória (STORE)

- Posição de memória endereçada pela soma dos conteúdos de dois registradores fonte (*sources*) recebe o conteúdo do registrador destino (*target*): $PMEM(Rs1 + Rs2) \leftarrow Rt$.
- No quarto ciclo de relógio o registrador endereçado por IR[11:8] é lido, gravando-se o conteúdo deste no endereço definido por RULA.
- endereça a memória, , gravando-se o conte.s, no registrador destino
- Uma possível organização do bloco de dados para a execução da instrução de escrita na memória é apresentada na Figura 7.

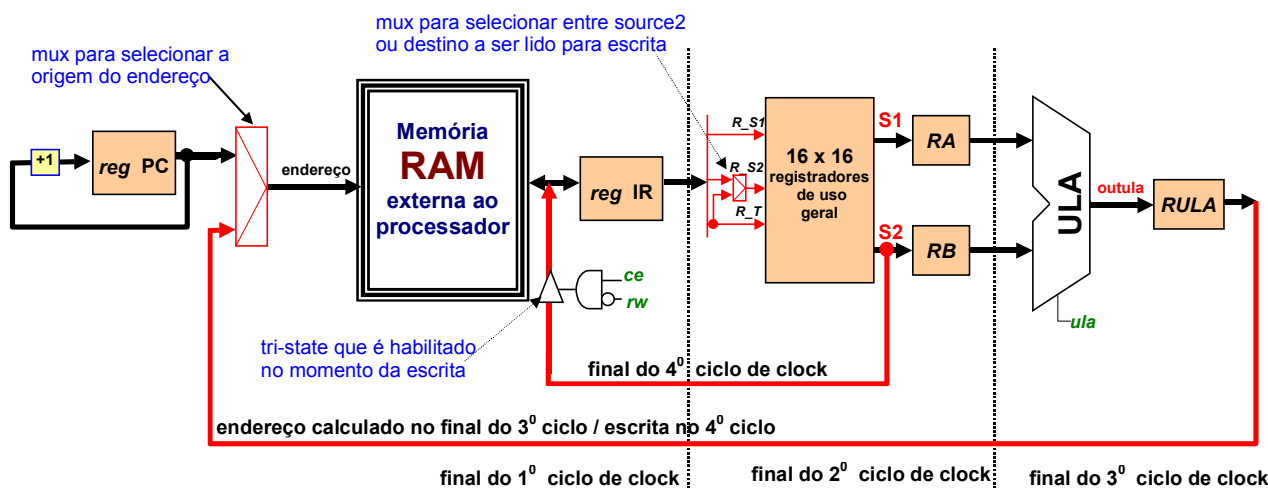


Figura 7 - Fluxo de execução de instrução de escrita na memória.

5.4.4 Operações de saltos incondicionais e condicionais

- O endereço destino do salto foi calculado no terceiro ciclo de relógio, estando este armazenado no registrador RULA.
- Caso seja um salto condicional e o respectivo *flag* estiver em zero, a instrução é finalizada no terceiro ciclo.
- Caso o salto deva ser executado, o PC deve receber o conteúdo de RULA.
- Uma possível organização do bloco de dados para a execução dos saltos é apresentada na Figura 8.


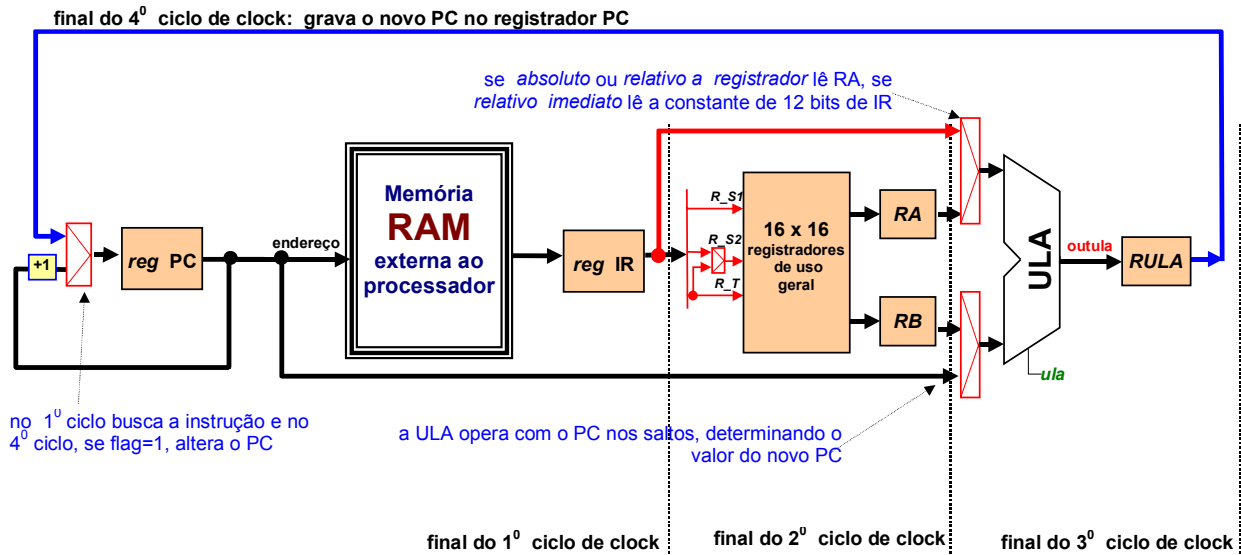


Figura 8 - Fluxo de execução de saltos incondicionais/condicionais.

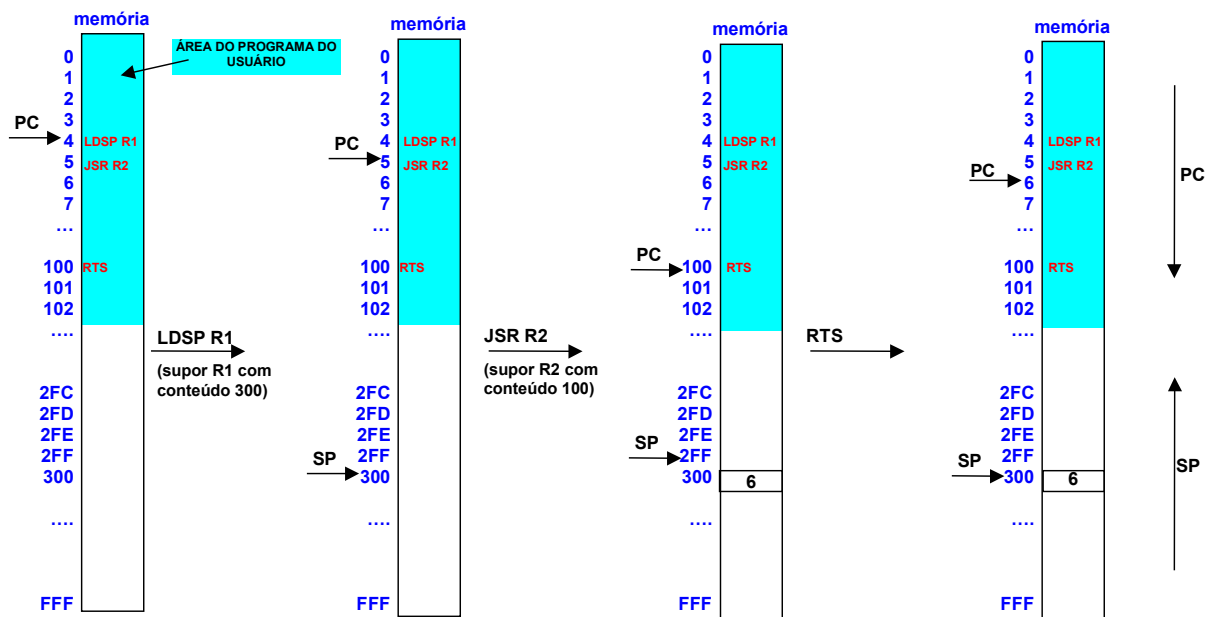5.4.5 Operações de chamada a subrotina

As operações que manipulam o registrador SP (*stack pointer*) são: inserção/remoção de registrador na pilha (PUSH/POP), chamadas a subrotinas (*JSR, JSRR, JSR*), inicialização do registrador SP (*LDSP*) e retorno de subrotina (*RTS*). A Figura 9 ilustra o funcionamento da pilha.



- O programa é armazenado do endereço 0 até um endereço N, logo, os endereços de programa crescem com os endereços da memória.
- A pilha cresce no sentido inverso da memória (*Patterson, ed. Bras. Página 71-72*). A razão para isto é não interferir com a área de dados e programa.
- O conteúdo do registrador SP sempre aponta para a primeira posição livre da pilha.

Figura 9 - Operação da pilha.

A execução da chamada a subrotina é feita da seguinte forma:

- O endereço destino do salto foi calculado no terceiro ciclo de relógio, estando este armazenado no registrador RULA.
- Caso seja um salto condicional e o respectivo *flag* estiver em zero, a instrução é finalizada no terceiro ciclo.

- Caso o salto deva ser executado, o PC deve receber o conteúdo de RULA, gravando-se no topo da pilha o conteúdo do PC e decrementa-se o SP:

$PMEM(SP) \leftarrow PC;$
 $SP \leftarrow SP - 1;$
 $PC \leftarrow \text{resultado de RULA (PC+offset ou RS1 ou PC+RS1)}$

- Uma possível organização do bloco de dados para a execução dos saltos é apresentada na Figura 10.

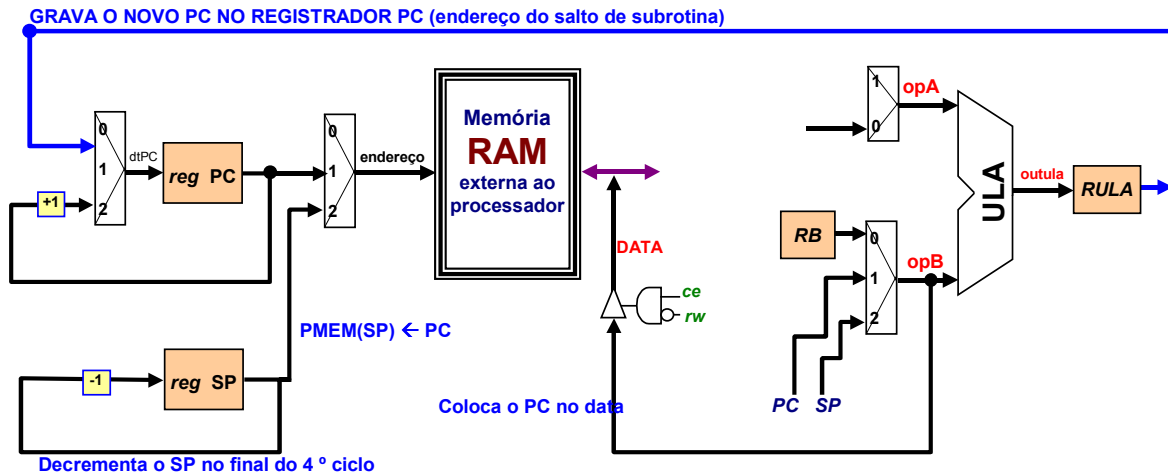


Figura 10 - Fluxo de execução para chamada a subrotina.

- A execução da instrução PUSH é semelhante à chamada de subrotina:

$PMEM(SP) \leftarrow Rt; \text{ (armazenado em RB)}$
 $SP \leftarrow SP - 1;$

5.4.6 Operações de retorno de subrotina e pop (recuperação de registrador do topo da pilha)

- O quarto ciclo das instruções RTS/POP implicam em endereçar a memória com o valor da saída do registrador RULA (com SP+1), gravando o resultado da leitura ou no registrador PC (RTS) ou no registrador destino (POP). O registrador SP é atualizado com o valor do registrador RULA (SP+1).


6 ORGANIZAÇÃO DO BLOCO DE DADOS

Unindo as diversas figuras anteriores, obtemos o diagrama da Figura 11. Alguns elementos adicionais foram inseridos para o controle de subrotinas, devido à necessidade de manipular o registrador SP (*stack-pointer*). O Bloco de Dados envia ao Bloco de Controle o conteúdo do registrador IR e o conteúdo dos flags de estado.

O bloco de dados necessita **18** sinais de controle, organizados em 4 classes:

- habilitação de escrita em registradores (8): **wPC**, **wSP**, **wIR**, **wAB**, **wULA**, **wFlag**, **wnz**, **wcv**.
- controle de leitura/escrita na memória externa (2): **CE** e **RW**.
- controle de multiplexadores (7): **mPC** (origem dos dados para o PC), **mSP** (origem dos dados para o SP), **mad** (qual registrador endereça a memória), **mreg** (origem dos dados para o banco de registradores), **ms2** (qual porção do IR seleciona o segundo operando), **ma** (origem dos dados para o primeiro operando da ULA), **mb** (origem dos dados para o segundo operando da ULA).
- a operação que a unidade lógica-aritmética executa (1): **ula**.

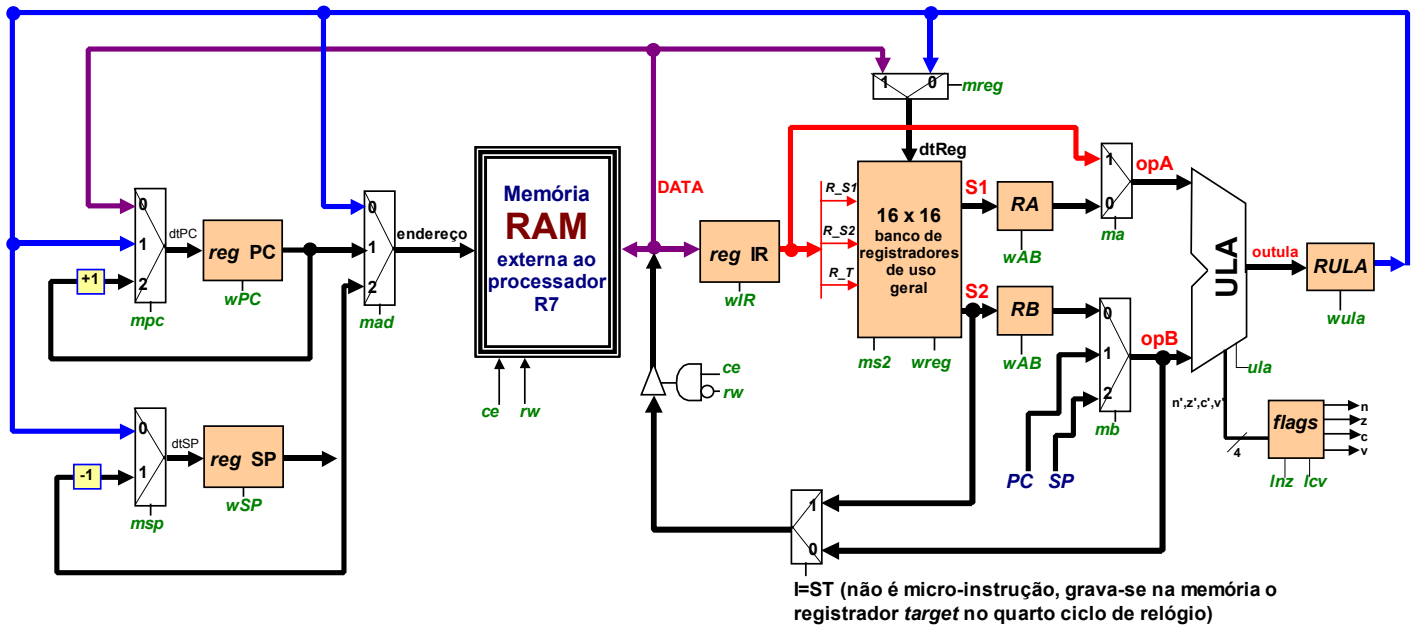A Figura 12 ilustra a organização do banco de registradores, sob forma de um diagrama de blocos. Observar que o multiplexador de seleção do segundo registrador fonte (S2) está dentro do bloco "banco de registradores".



Nesta figura estão representados todos os **18** sinais que o bloco de controle deve gerenciar (em verde, itálico). Os sinais de clock e reset não estão representados, porém são utilizados por todos os registradores.

Figura 11 - Bloco de dados completo (mais memória externa).


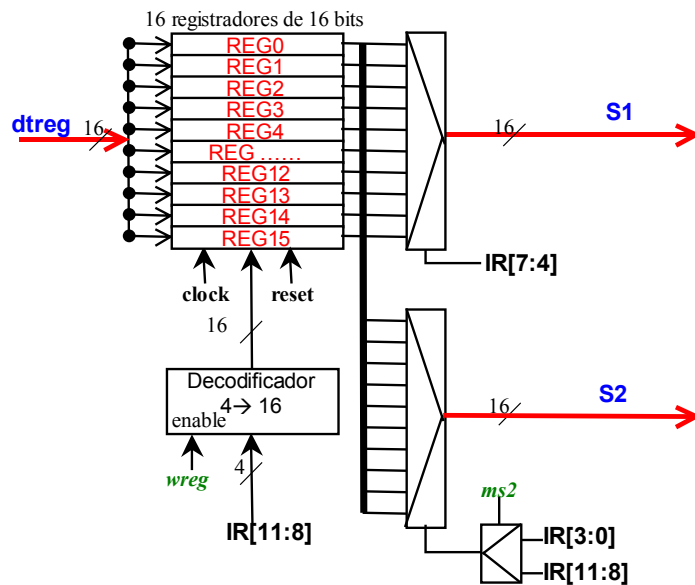


Figura 12 - Diagrama em blocos do banco de registradores de uso geral.

7 BLOCO DE CONTROLE

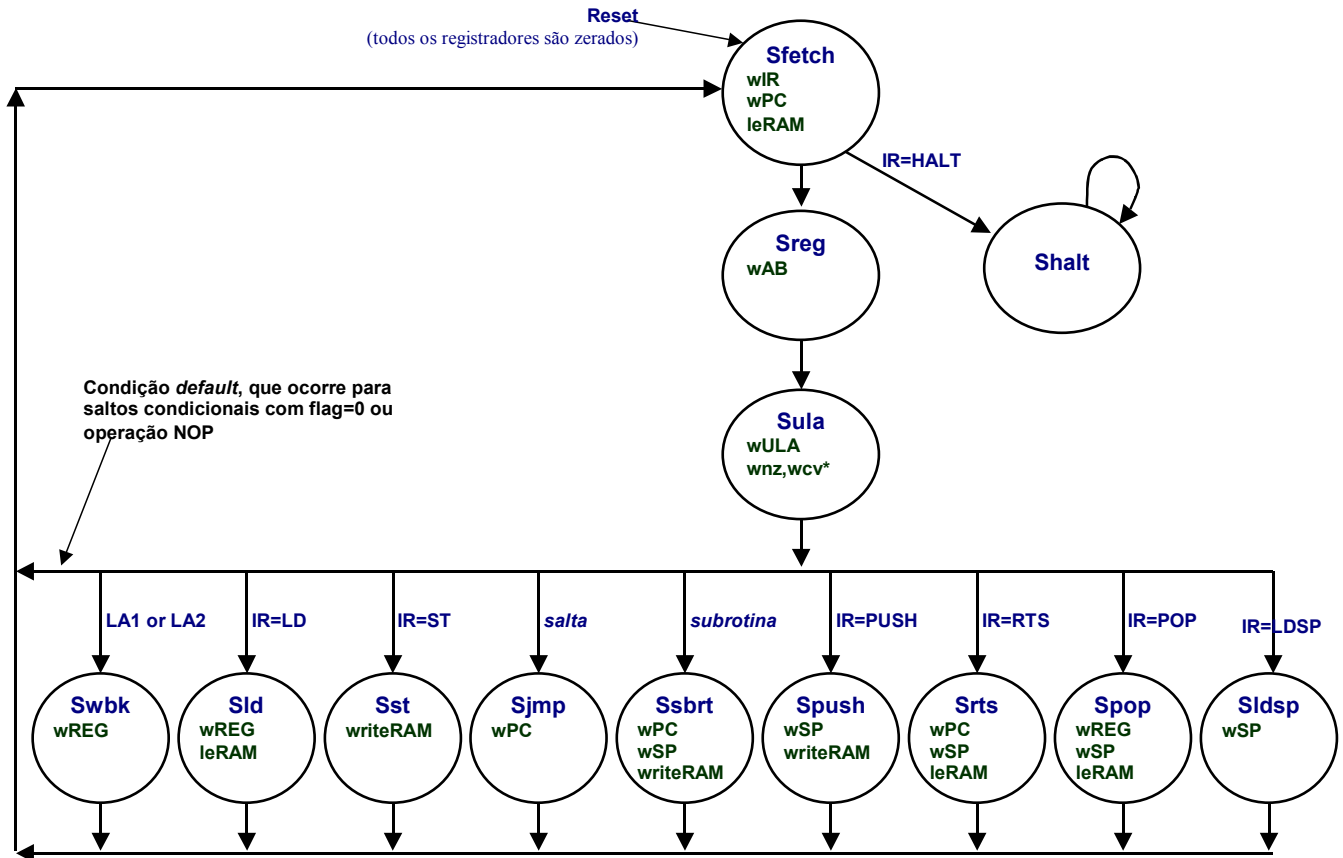Pra executar qualquer instrução neste processador, é necessário definir uma máquina de estados. A Figura 13 ilustra esta máquina de estados, onde o próximo estado é função do estado atual e da instrução armazenada no registrador IR. Também se indica nesta Figura quais registradores são alterados em cada estado, assim como quando há acesso à memória (*leRAM* e *wrtieRAM*).



- LA1 - instrução lógica-aritmética do tipo 1 - operação unária/binária
- LA2 - instrução lógica-aritmética do tipo 2 - operação com apenas um registrador fonte
- *Salta*: avaliação das 15 instruções de salto
- *Subrotina*: JSR, JSRR, JSRD
- * - a escrita nos flags no estado *Sula* depende do tipo de operação

Figura 13 - Máquina de estados de controle.

A função dos 13 diferentes estados é:

- **Sfetch**: primeiro ciclo de relógio, busca a instrução;
- **Srreg**: segundo ciclo de relógio, leitura dos registradores fontes;
- **Shalt**: segundo ciclo de relógio, finaliza a execução e aguarda reset;
- **Sula**: terceiro ciclo de relógio, operação com a ULA;
- **Swbk**: quarto ciclo de relógio, armazena resultado da operação da ULA no registrador destino;
- **Sld**: quarto ciclo de relógio, busca dado da memória e armazena no registrador destino;
- **Sst**: quarto ciclo de relógio, salva registrador destino na memória;
- **Sjmp**: quarto ciclo de relógio, altera o PC em saltos incondicionais ou condicionais com flag=1;
- **Ssbrt**: quarto ciclo de relógio, salta para subrotina;
- **Spush**: quarto ciclo de relógio, coloca registrador no topo da pilha;
- **Srts**: quarto ciclo de relógio, retorna de subrotina;
- **Spop**: quarto ciclo de relógio, retira registrador do topo da pilha;
- **Sldsp**: quarto ciclo de relógio, inicializa o registrador SP (topo da pilha);

5. Escolha do segundo operando (depende da instrução e do estado atual). O segundo fonte (source2) recebe o endereço do registrador destino quando for uma operação lógico-aritmética do tipo 2 ou operação de escrita na memória .

```
uins.ms2 <= '1' when inst_la2='1' or i=push or EA=Sst else '0';
```

6. Controle da origem dos dados para a ula (depende apenas da instrução):

```
-- primeiro operando da ULA é o IR quando for operação log_aritmetica do tipo 2 ou jump/jsr com
```

```
-- deslocamento curto
```

```
uins.ma <= '1' when inst_la2='1' or i=saltoD or i=jsrd else '0';
```

```
-- segundo multiplexador
```

```
uins.mb <= "01" when i=rts or i=pop else -- para incrementar o SP
           "10" when i=saltoR or i=salto or i=saltoD or i=jsrr or i=jsr or i=jsrd else
           "00" ;
```

Resumindo, o bloco de controle é composto por três partes:

- 1) Decodificação da instrução.
- 2) Controle dos multiplexadores.
- 3) Máquina de estados de controle, que gera os sinais de controle de escrita/leitura na memória e escrita nos diversos registradores da arquitetura.

8 EXECUÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DE OPERAÇÕES

A simulação da Figura 14 ilustrada a execução das 5 últimas instruções do trecho de código abaixo:

```
end      instrução
0128     7190
0129     8101; R1 ← 0190      (400 em decimal)
012A     73AA
012B     83BB; R3 ← BBAA
012C     AD01; grava o conteúdo do registrador D no endereço contido no registrador 1 (190H ou 400)
012D     9F10; lê o conteúdo do endereço contido no registrador 1, gravando no registrador 15
```

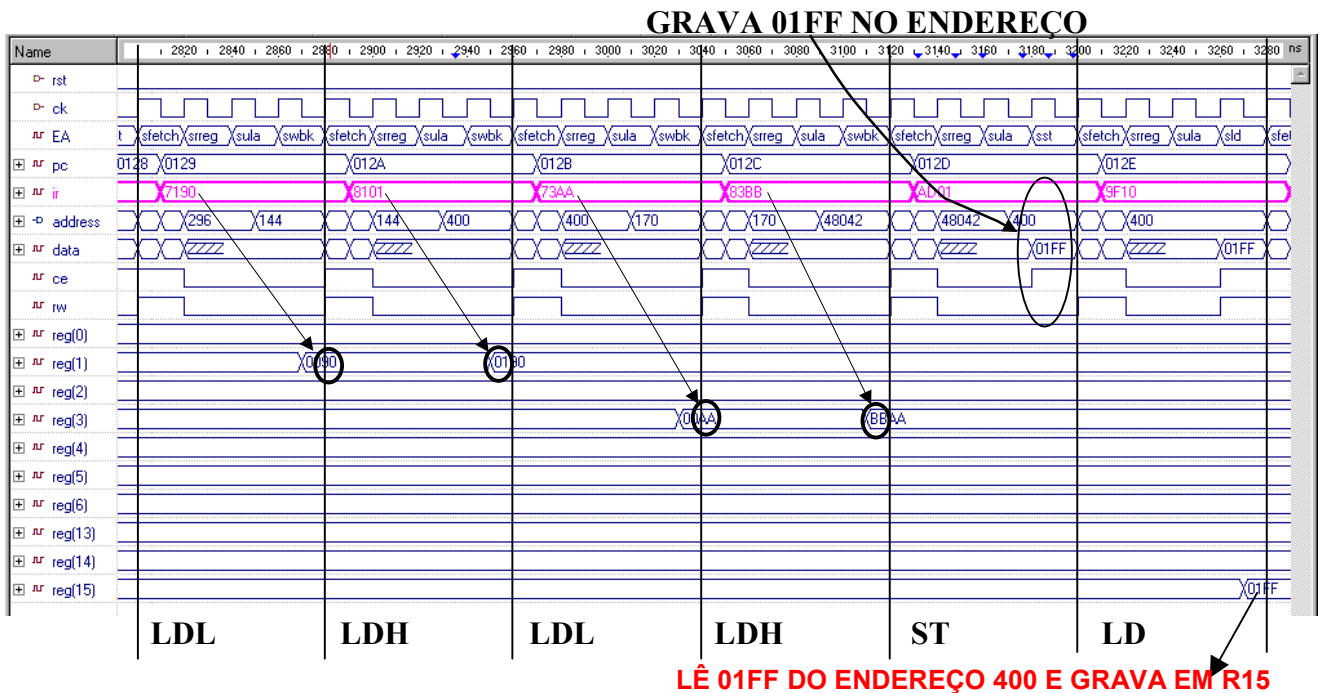


Figura 14 - Simulação de 6 instruções.

9 PROGRAMA EXEMPLO PARA TESTAR TODAS AS INSTRUÇÕES

O código objeto abaixo corresponde a um exemplo de arquivo texto que é lido pelo *test bench* durante a simulação do processador. Este arquivo contém *n* linhas, contendo cada uma 9 caracteres no formato “xxxx yyyy”, onde xxxx é o endereço com 16 bits (4 dígitos hexadecimais) e yyyy é a instrução com 16 bits (4 dígitos hexadecimais). O arquivo de teste é carregado na memória quando o reset é ativado, no início da simulação.

```
0000 7108 ;
0001 8110 ; LOAD R1, #1008
0002 7234 ;
0003 8212 ; LOAD R2, #1234
0004 73DC ;
0005 83FE ; LOAD R3, #FEDC
0006 0412 ; soma: resultado em R4: 223C
0007 1512 ; subtrai: resultado em R5: FDD4
0008 2612 ; and: resultado em R6: 1000
0009 3712 ; or: resultado em R7: 123C
000A 4812 ; xor: resultado em R8: 023C
000B 5101 ; soma imedidato 01 no R1 - 1009
000C 510F ; soma imedidato 0F no R1 - 1018
000D 51FF ; soma imedidato FF no R1 - 1117 (1130 ns)
000E 6201 ; sub. imedidato 01 de R2 - 1233
000F 6204 ; sub. imedidato 04 de R2 - 122F
0010 62FF ; sub. imedidato FF de R2 - 1130
0011 7DFF
0012 8D01 ; LOAD RD, #01FF
0013 B0D7 ; carrega o topo da pilha com o conteúdo do registrador RD (511 em decimal) (1610 ns)
0014 7100
0015 8101 ; R1 <- 0100
0016 C01B ; ***** salta para subrotina apontada pelo R1 (endereço 0100) *****
0017 B005 ; nop
0018 70FF
0019 80FF ; R0 <- FFFF / seta flag negativo
001A 50FF ; R0 <- R0 + FF / seta o flag de overflow
001B 4000 ; R0 <- R0 xor R0 / seta o flag zero
001C 7730 ;
001D 8700 ; R7 <- 0030
001E C077 ; salta para o endereço apontado por R7 (30H) se flag z setado
0030 7710
0031 8700
0032 C070 ; salto incondicional relativo para o endereço 33H+10H=43H
0043 D050 ; salto para o endereço 44H+50H=94H
0094 B006 ; ***** HALT HALT ***** 4800 NS DE SIMULACAO *****
0100 B10A ; SUBROTINA QUE TESTA O EMPILHAMENTO E DESEMPILHAMENTO DE REGISTRADORES
0101 B20A
0102 B30A
0103 B40A ; empilha os registradores 1 a 4
0104 7109
0105 8100
0106 C01A ; aqui CHAMA OUTRA SUBROTINA -MOD0 RELATIVO A PC (110H-107H=09H)
0107 B409
0108 B309
0109 B209
010A B109 ; recupera da pilha os registradores 1 a 4 da pilha
010B B008 ; ***** rts ***** (4000 ns de simulacao)
0110 4111 ; SUBROTINA QUE zera com xor os registradores 1 a 4 utilizando XOR - 2490 ns
0111 4222
0112 4333
0113 4444 ; tempo de simulacao: 2730 ns
0114 F013 ; subrotina relativo ao PC, sala 13 palavras indo para o endereço 0128
0115 B008 ; ***** rts *****
0128 7190 ; SUBROTINA QUE TESTA O LOAD E O STORE
0129 8101 ; r1 <- 0190 (400 em decimal)
012A 73AA
012B 83BB ; R3 <- BBAA
012C AD01 ; grava o conteúdo do registrador D no endereço contido no registrado 1 (190H ou 400)
012D 9F10 ; lê o conteúdo do endereço contido no reg 1, gravando no reg 15 (3250 ns)
012E B230
012F B220
0130 B221
0131 B221 ; testa s10 e s11 - R2 resulta em BAA3
0132 B422
0133 B442
0134 B443
0135 B443 ; testa sr0 e sr1 - R4 resulta em CBAA - 4000 ns de simulacao
0136 B104 ; not - R1 resulta em FFFF
0137 B008 ; ***** rts *****
```

Recomenda-se **escrever os programas em linguagem de montagem (*assembly*)**, gerando-se o código objeto automaticamente, a partir do montador/simulador. A ferramenta de simulação, assim como documentação de como utilizar a ferramenta encontra-se na página da disciplina.

A Figura 15 mostra a janela do simulador. A esquerda desta figura está apresentada a tabela de memória, contendo em cada linha a instrução em *assembly*, o endereço da posição da memória e o código objeto. Ao centro é inserida a tabela de símbolos, onde são apresentados o nome do símbolo, seu endereço de memória e o seu valor. A direita da figura estão localizados os registradores de uso geral e os registradores IR, PC e SP. Na parte inferior são ilustrados os botões de controle *Step*, *Run*, *Pause*, *Stop* e *Reset* e as opções de velocidade *Lento*, *Normal* e *Rápido*. Os qualificadores de estado encontram-se na parte inferior à direita.

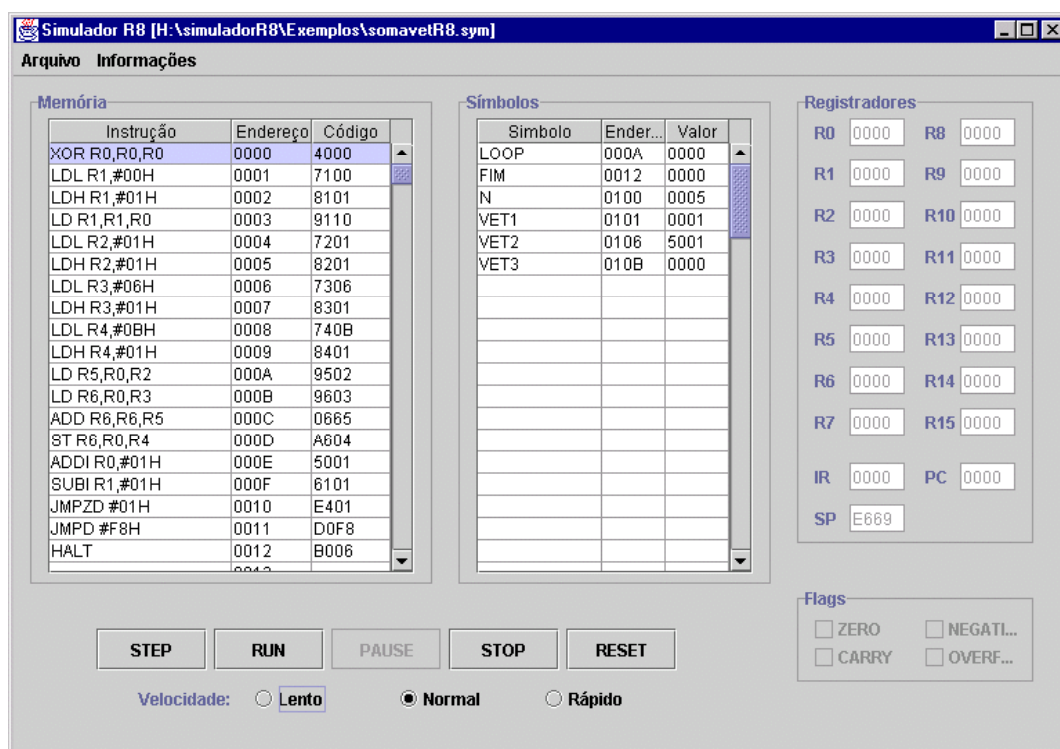


Figura 15 - Simulador R8.

A ferramenta de montagem tem como entrada o nome do programa em linguagem descrito em linguagem *assembly* (<file>.asm) e o nome da arquitetura. São gerados três arquivos de saída:

- <file>.hex – para download na placa de prototipação;
- <file>.sym – para uso do simulador;
- <file>.txt – para uso no test_bench do simulador Active-HDL.

A ferramenta de montagem é transparente para o usuário, pois a mesma está integrada ao simulador. Os três arquivos de saída são gerados no momento da chamada do simulador. Erros encontrados durante a execução de uma das fases do montador são salvos em um arquivo de mensagens. Este arquivo é lido pelo simulador após a execução do montador afim de que os erros sejam apresentados ao usuário e não se prossiga a simulação. Erros na execução do montador não possibilitam a simulação, porque os mesmos indicam que as instruções da aplicação *assembly* não condizem com as instruções existentes na arquitetura.

10 TRABALHO PRÁTICO A SER DESENVOLVIDO

Implementar em VHDL o processador multi-ciclo, descrito nas Seções anteriores. O bloco de dados deve ter uma descrição semelhante ao processador Cleópatra, entretanto o bloco de controle deve ser implementado

conforme descrito na Seção 7, através de uma máquina de estados. **A nota dará ênfase na execução correta da simulação.**

As regras do trabalho são:

- O trabalho de implementação pode ser realizado por até 3 alunos (*grupo*). Mais do que 3 alunos no grupo implicará automaticamente na não avaliação do trabalho.
 - A apresentação será oral, teórico-prática, frente ao computador, onde o *grupo* deverá explicar ao professor o projeto, a simulação e a implementação. A avaliação de cada membro do grupo será individual, baseada no desempenho durante a apresentação. Questões individuais serão colocadas aos membros do grupo. Após a apresentação, entregar ao professor um disquete com o projeto (fonte do processador, fonte do *test_bench* e programas de teste em código objeto e assembly).
 - Cada *grupo* deve desenvolver uma aplicação (no mínimo 40 instruções em linguagem de montagem) para o processador implementado, com utilização de pelo menos uma subrotina.
 - O projeto deve ser composto de apenas 2 arquivos VHDL: um para o processador e outro para o *test_bench*. Mais que 2 arquivos VHDL entregues implica automaticamente a não avaliação do projeto.
 - As apresentações ocorrerão na semana **28-30/novembro** (2 aulas para cada turma). Sistemática: metade dos grupos no primeiro dia, metade no segundo. Para marcar dia contatar o professor, desde que o projeto esteja avançado. A este caberá julgar se o trabalho está adiantado o suficiente para permitir a marcação da data de apresentação. As demais apresentações serão marcadas pelo professor no máximo 15 dias antes da primeira apresentação.
- Composição da nota:

BL. DE DADOS	BL. CONTROLE	Estrutura Geral e test_bench	Simulação das instruções básicas	Execução correta de subrotinas
25 %	25 %	5 %	25 %	20 %

Observar que o peso da simulação é de 45%. **Recomenda-se desenvolver inicialmente o bloco de dados, iniciar o bloco de controle, realizando-se simulações parciais para verificar a implementação. De nada adianta um código dito completo, caso não se tenha realizado simulações corretas.**

O código assembly da(s) aplicação(ões) desenvolvido deve ser comentado. Recomenda-se entregar um relatório detalhando a implementação e a aplicação.

Importante: o código VHDL deve ser comentado, a fim de facilitar a correção por parte do professor.

