 

Implementação de um Subconjunto Multi-Ciclo do Processador MIPS

**Fernando Moraes
09/10/2006**

Última alteração - Ney Calazans, 23/11/2016

DESCRIÇÃO RTL de um HW MULTI-CICLO

- Cada estágio realiza uma parte do trabalho
- Registradores usados para isolar os resultados – são as chamadas “barreiras temporais”




Especificação da Organização MIPS-MC

- **Dá suporte a 37 das 153 instruções da ISA MIPS-32™**
 - Aritméticas (5): ADDU, SUBU, MULTU, DIVU, ADDIU
 - Lógicas (7): AND, OR, XOR, NOR, ANDI, ORI, XORI
 - Deslocamento de bits (6): SLL, SLLV, SRA, SRAV, SRL, SRLV
 - Acesso à Memória (4): LBU, LW, SB, SW
 - Teste (4): SLT, SLTU, SLTI, SLTIU
 - Controle de Fluxo (8): BEQ, BGEZ, BLEZ, BNE, J, JAL, JALR, JR
 - Miscelâneas (3): MFHI, MFLO, LUI
- **Comparar com as 9 instruções da MIPS monociclo**
- **Maior parte das instruções executa em 4 ciclos de relógio**
- **LW e LBU executam em 5 ciclos**
- **MULTU e DIVU executam em 67 ciclos**


Estrutura Geral com Sinais de Controle

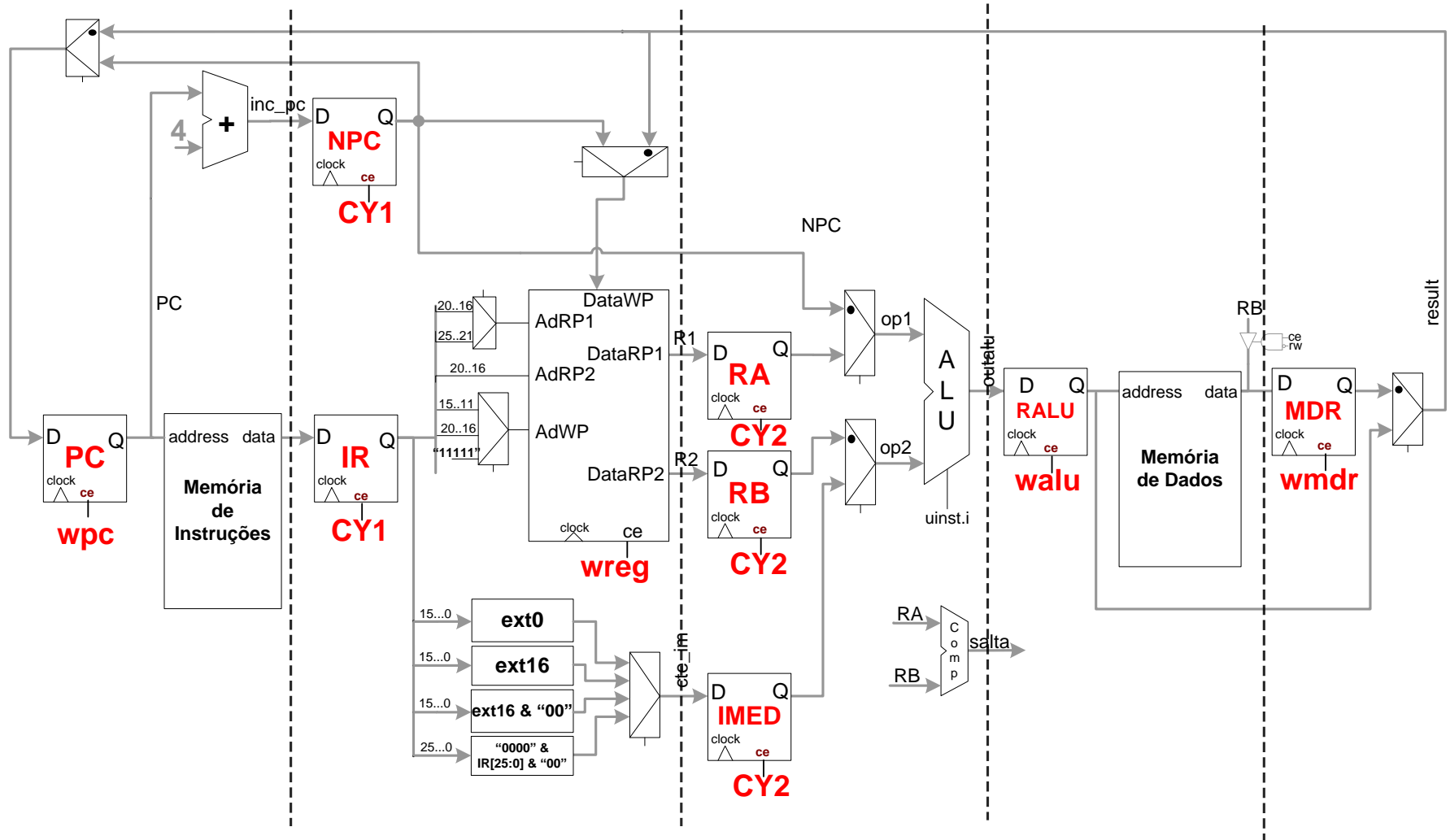- Obs: Estrutura não considera Hw para MULTU/DIVU




Primeiro estágio

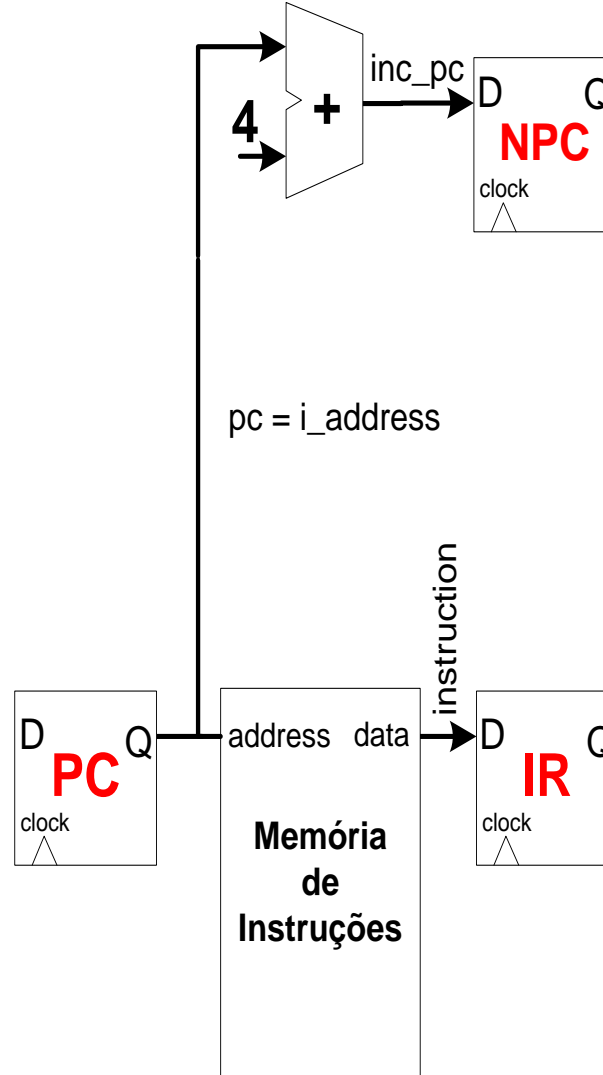- **Comum a todas as instruções**
 - Incrementa o PC
 - Armazena instrução no IR
 - NPC é novo registrador
 - Porquê existe?
 - Um motivo: não gerar transitórios em saltos
 - Ver especificação das instruções!



Segundo estágio

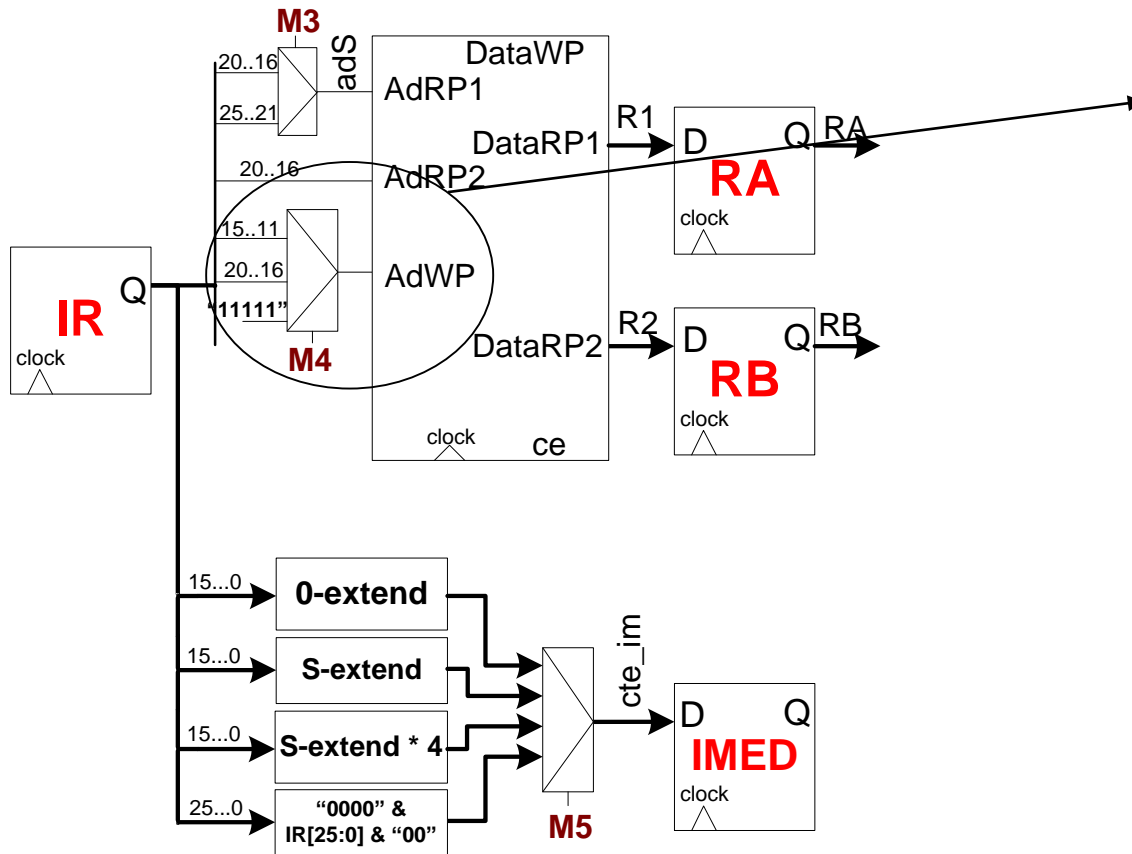- Comum para todas as instruções
- Leitura do Banco de Registradores
- Determinação da constante imediata



Controle de escrita no banco de registradores.


Discutido no último estágio

Segundo estágio

- Controle do multiplexador M3

- Determina o endereço do primeiro registrador a ser lido
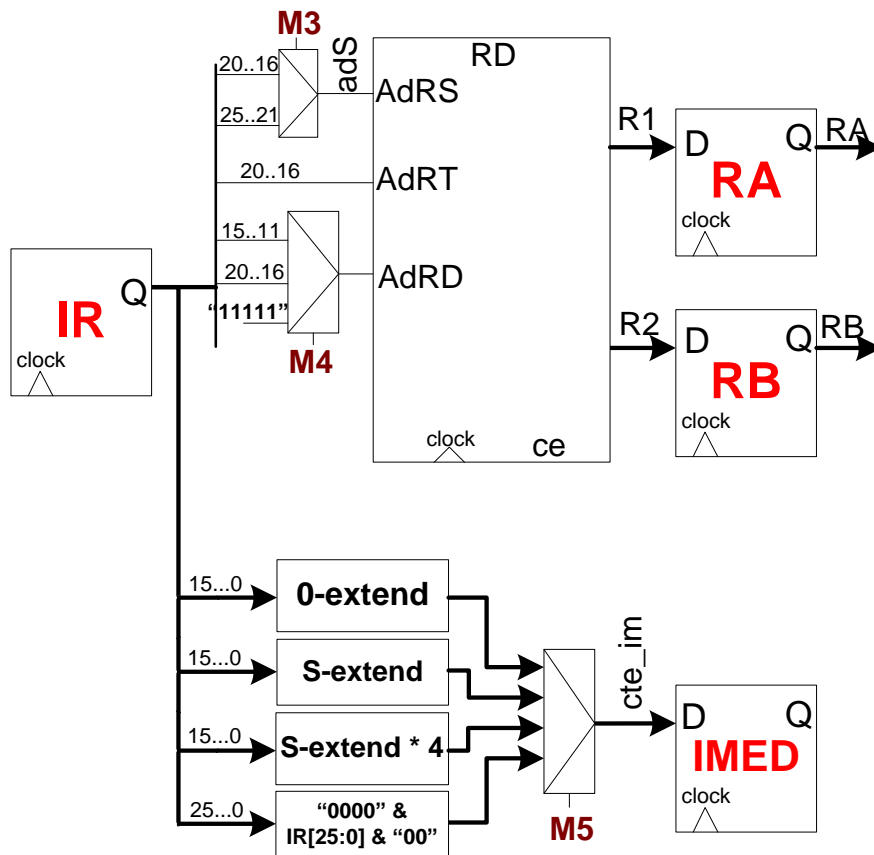
```
adS <= IR(20 downto 16) when uins.i=SSLL or uins.i=SSRA or uins.i=SSRL else  
IR(25 downto 21);
```




Porque M3 é necessário?

- Devido às instruções de deslocamento (sll, srl, etc.)
- RB e IMED compartilham uma entrada da ULA (ver Terceiro estágio)
- As instruções de deslocamento usam a constante para especificar a quantidade de bits a deslocar
- Logo, o registrador fonte, que está nos bits 20..16, deve ser lido e gravado em RA

Segundo estágio

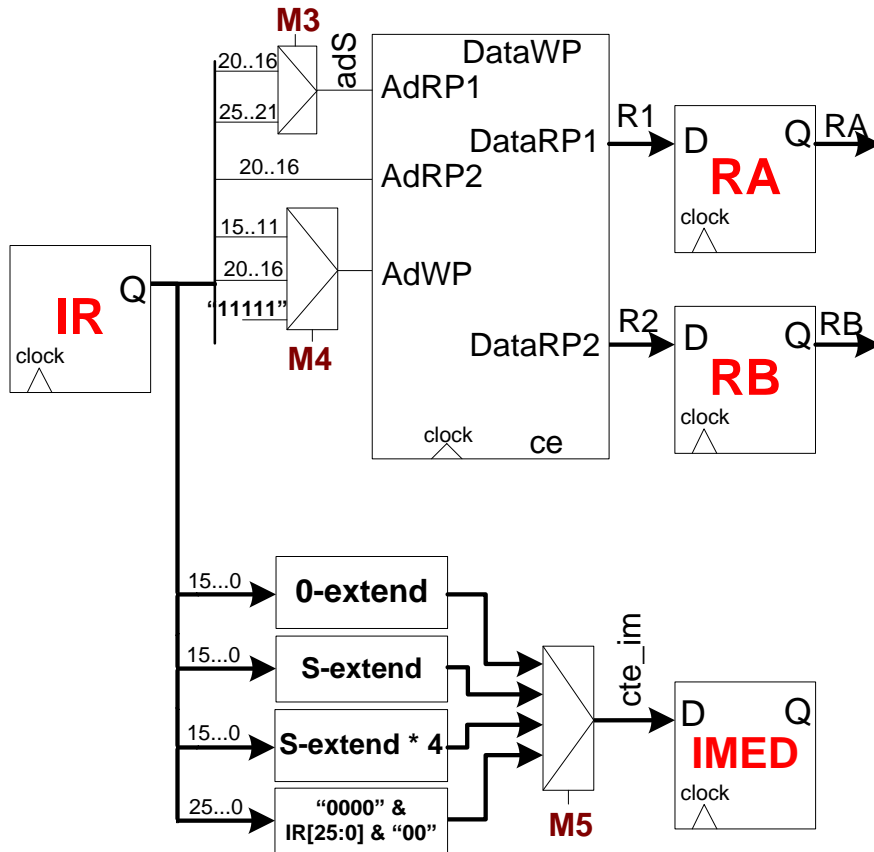- **Multiplexador M5**
 - Determina o valor do dado imediato (constante)




- **Pseudo-código VHDL**

```
cte_im <= sign-extend(29 downto 0) & "00" when inst_branch='1'           else  
"0000" & IR(25 downto 0) & "00" when uins.i=J or uins.i=JAL else  
x"0000" & IR(15 downto 0)           when uins.i={ANDI,ORI,XORI} else  
sign-extend;
```


Terceiro estágio

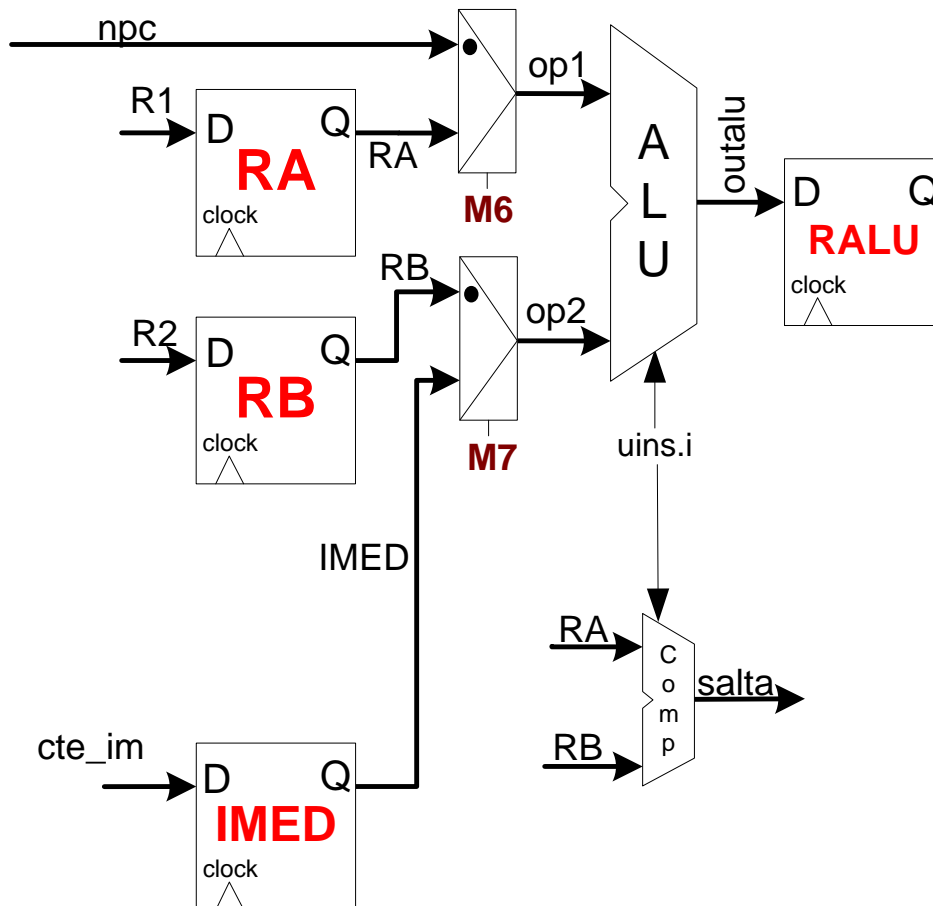
- Comum a todas as instruções
- Realiza a operação com a ULA
- Determina um *flag* (salta) que indica se a condição de uma instrução de salto é verdadeira ou não



Terceiro estágio

- Controle do multiplexador M6
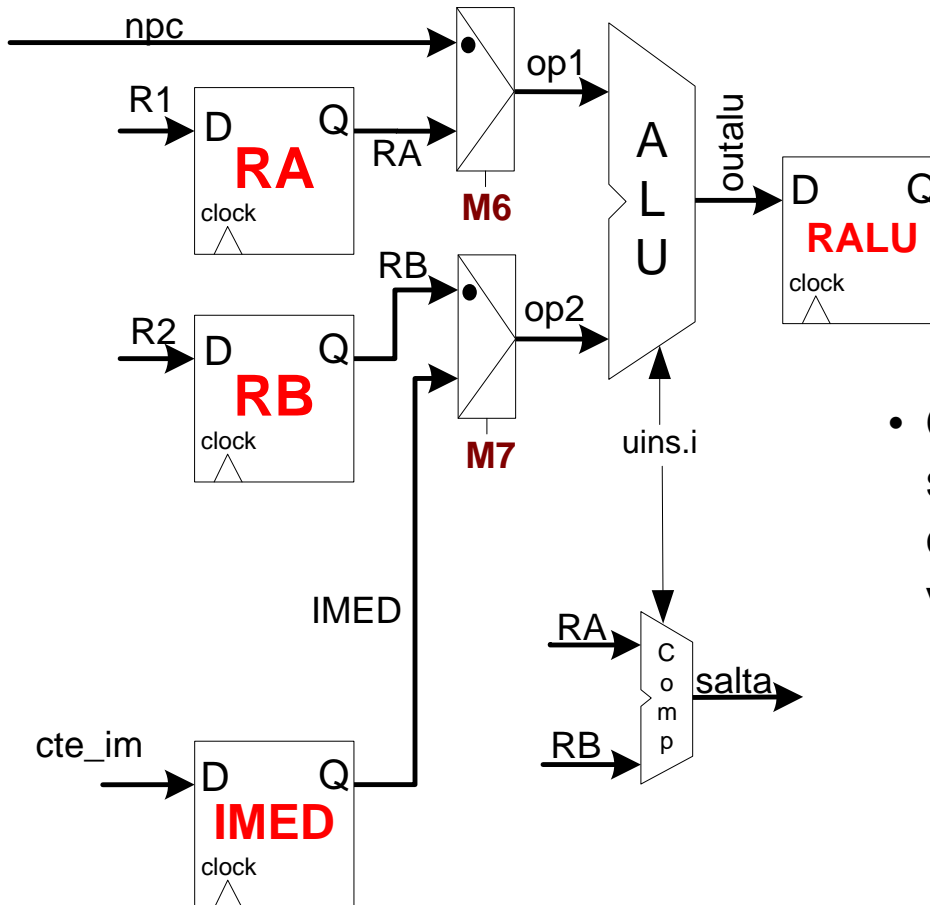
```
op1 <= npc when inst_branch='1' else RA;
```




- Quando se tem uma instrução de salto condicional, a ULA determina o endereço do salto, somando o valor do PC à constante imediata

Terceiro estágio

- Controle do multiplexador M7

`op2 <= RB when i={ADDU, SUBU, AND, OR, XOR, NOR, SLTU, SLT, JR, SLLV, SRAV, SRLV} else`

`IMED;`

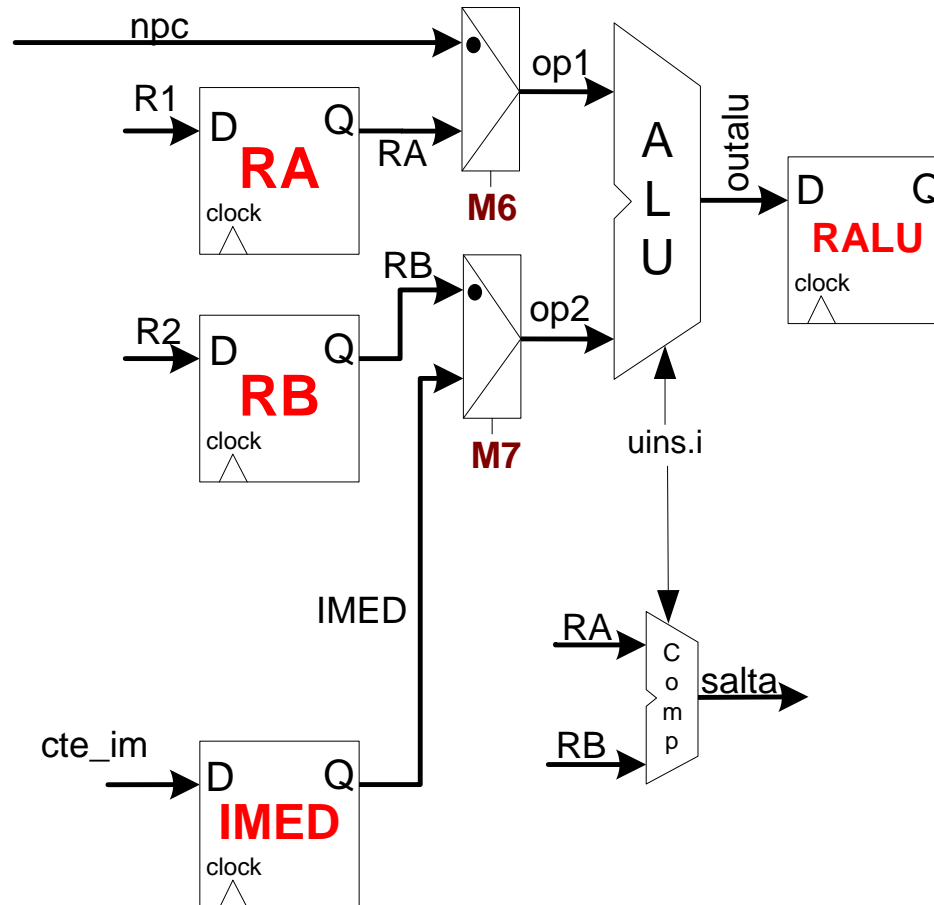


Terceiro estágio

- Comparador


```
salta <= '1' when ( (RA=RB and uins.i=BEQ) or (RA>=0 and uins.i=BGEZ) or  
                  (RA<=0 and uins.i=BLEZ) or (RA/=RB and uins.i=BNE) ) else  
                  '0';
```

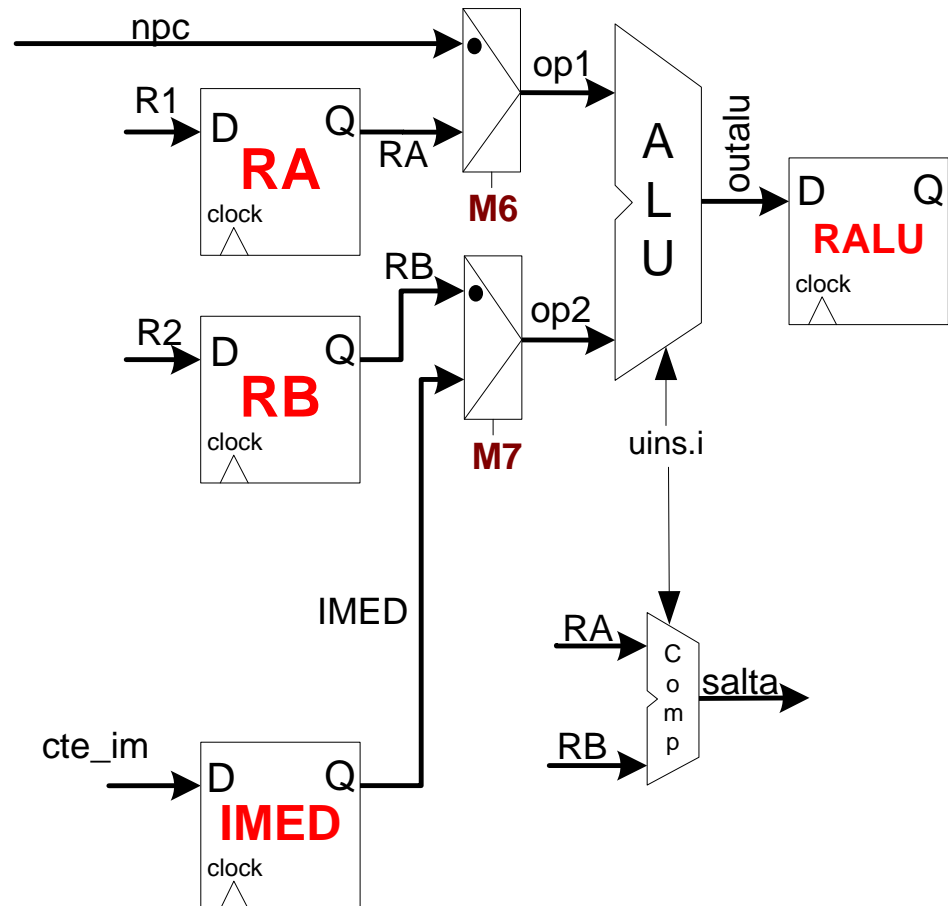- O valor poderia ser armazenado em um flip-flop



Quarto estágio

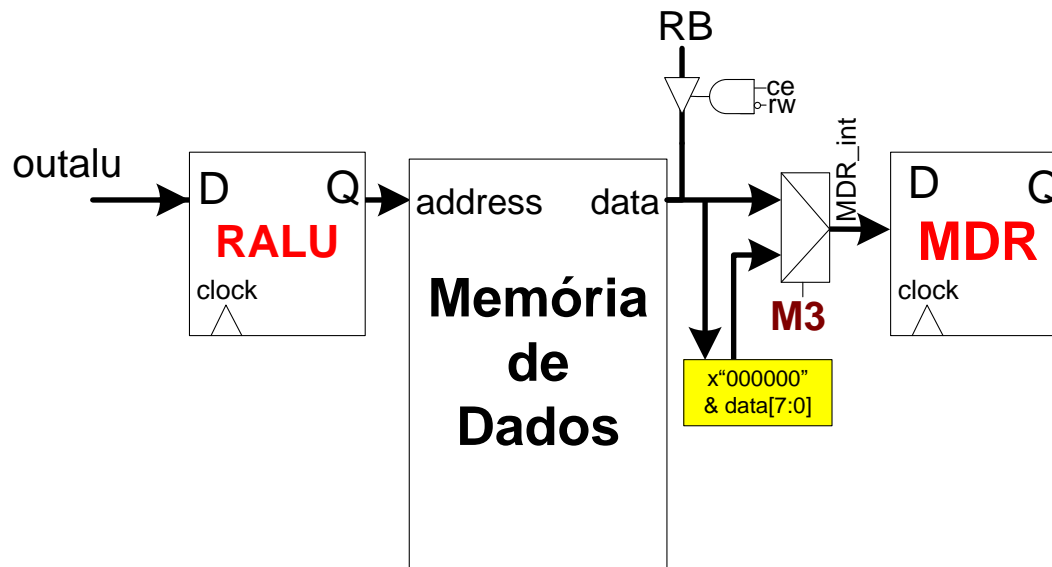
- Utilizado apenas pelas instruções LBU/LW/SW/SB
- Leitura (LB/LW)
 - Valor endereçado pelo registrador RALU é lido da memória de dados e escrito no registrador MDR
 - Valor endereçado pelo registrador RALU recebe o conteúdo do registrador RB quando for instrução de escrita



Quarto estágio

- **Acesso a byte**

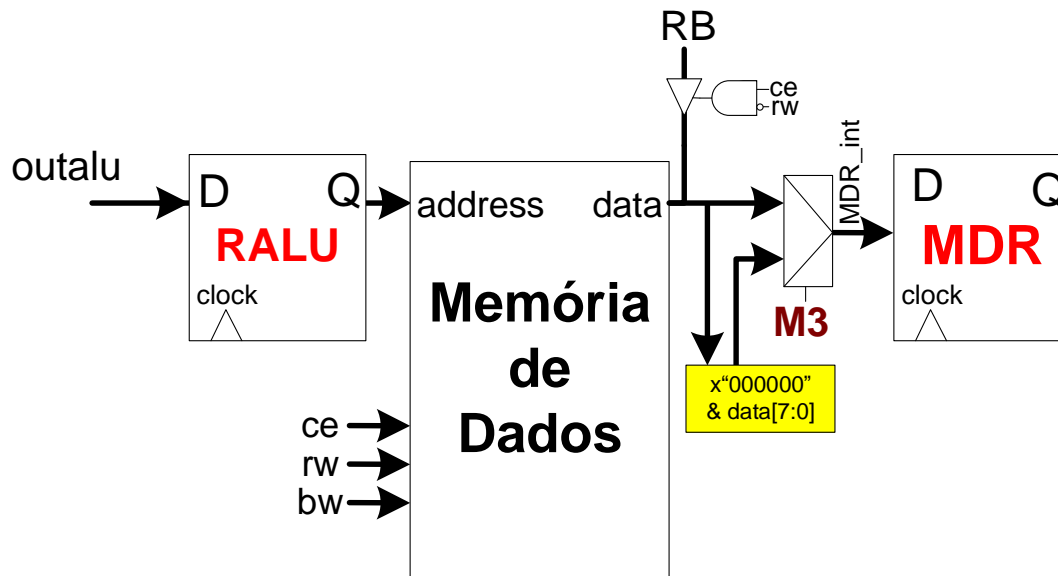
- **Load Byte Unsigned: na instrução LBU, grava-se em MDR o byte menos significativo (LSB) e coloca-se em zero os 3 bytes mais significativos (MSBs com x “000000”)**



- **Store Byte (instrução SB): a memória recebe 32 bits e um sinal de controle (bw=0) para seleciona escrever apenas byte menos significativo**

Quinto estágio

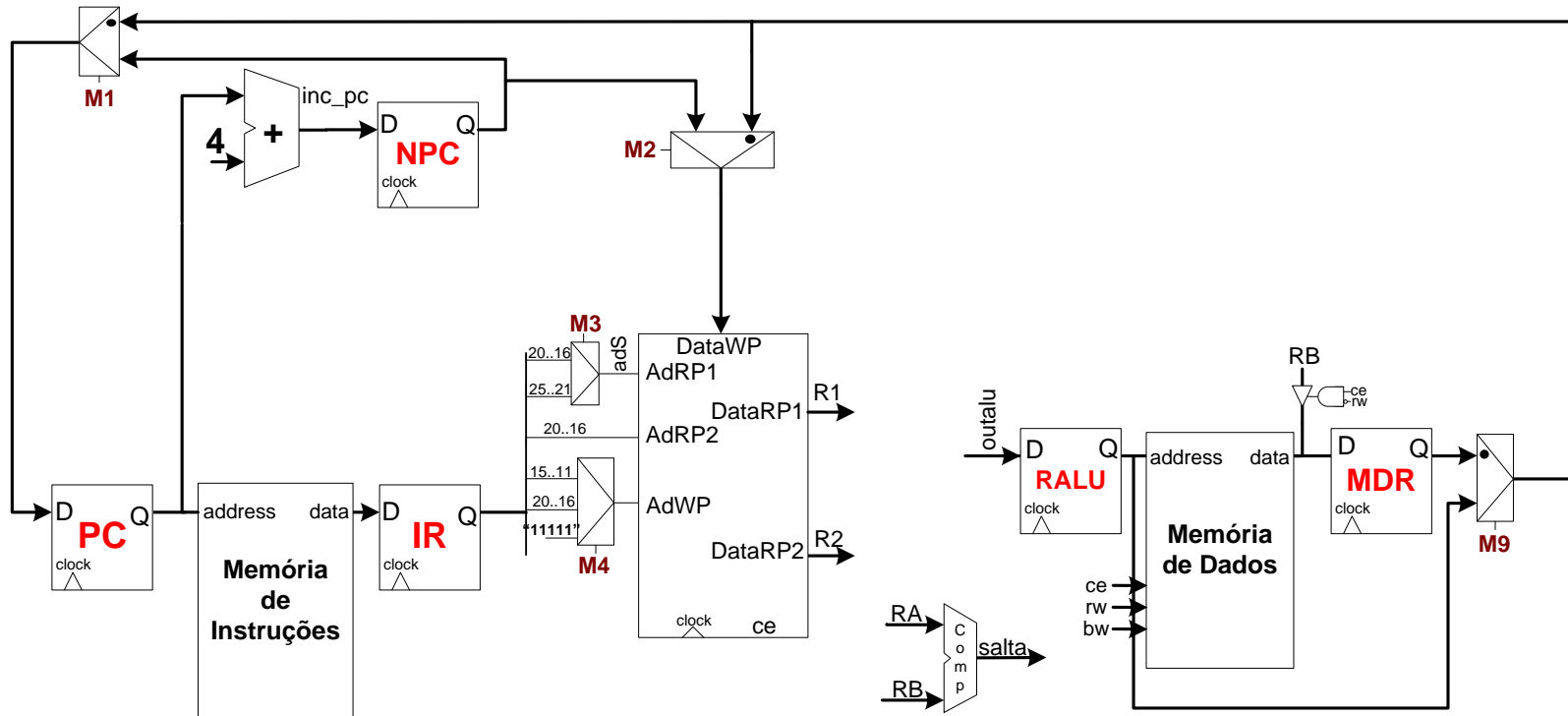
- Estágio que conclui a execução de uma determinada instrução
- Denomina-se em inglês *write-back*
- Depende da instrução corrente



Quinto estágio

- **Instruções lógico-aritméticas**

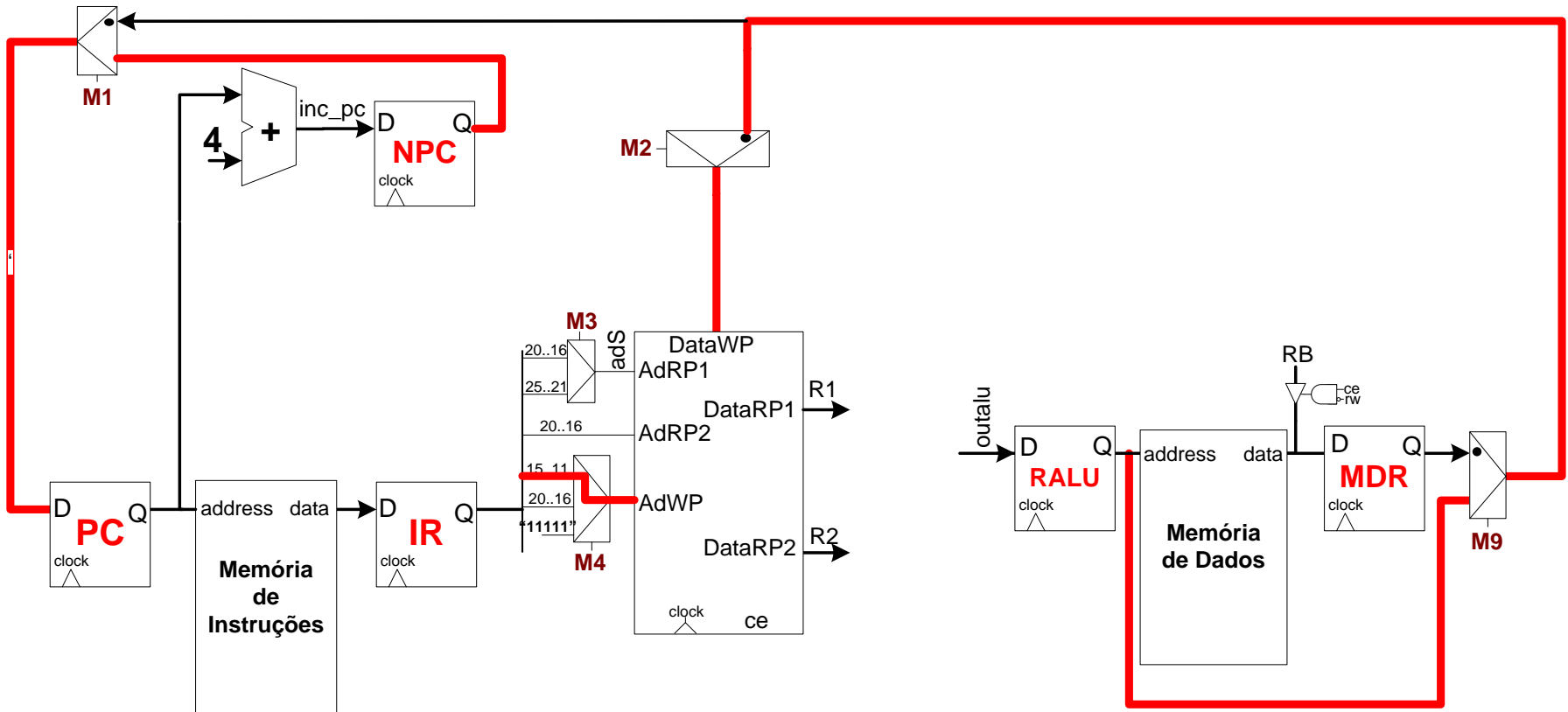
- O resultado da operação da ALU é escrito no banco de registradores
- O valor do NPC (PC incrementado de 4) é escrito no PC



Quinto estágio


- **Instruções LW/LB**

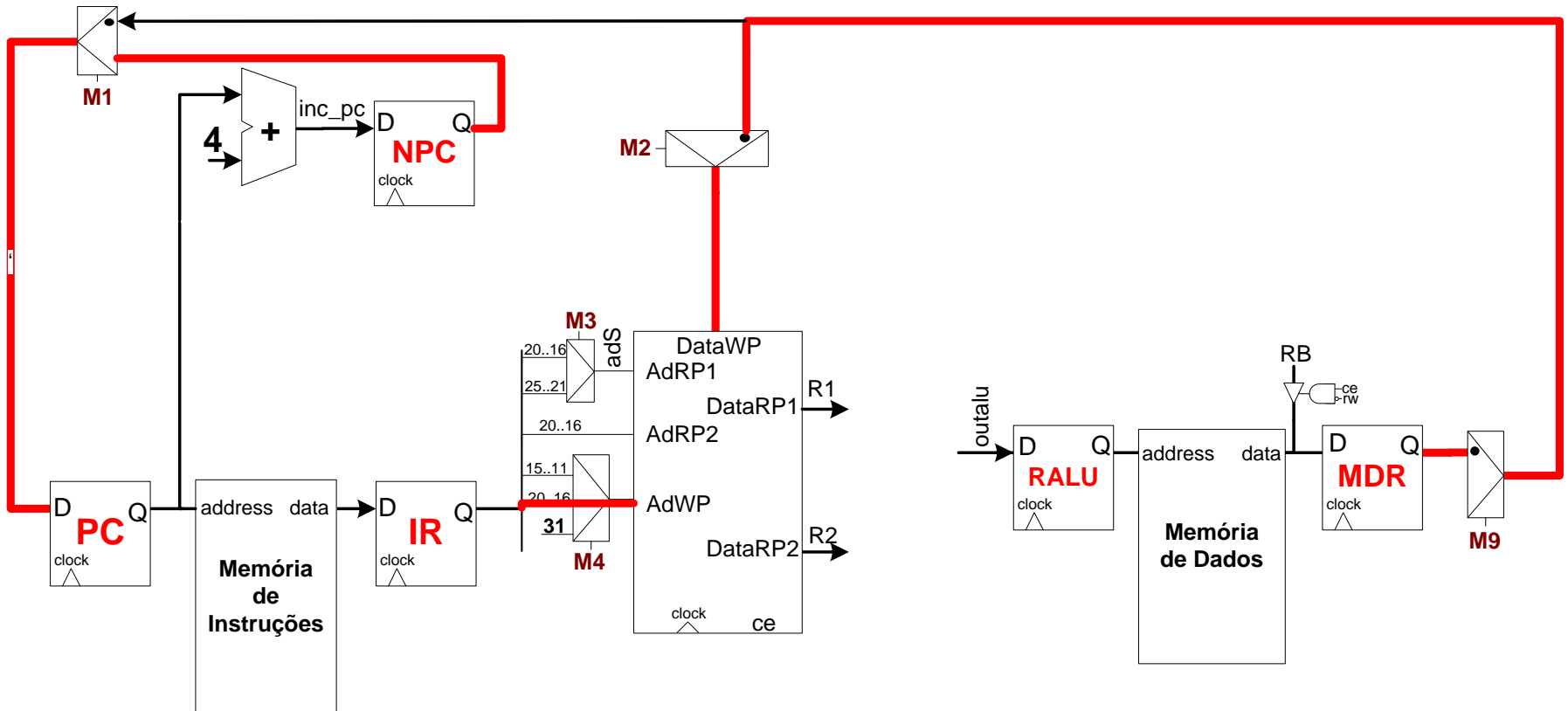- Valor armazenado em MDR é escrito no banco de registradores
- O valor do NPC (PC incrementado de 4) é escrito no PC



Quinto estágio

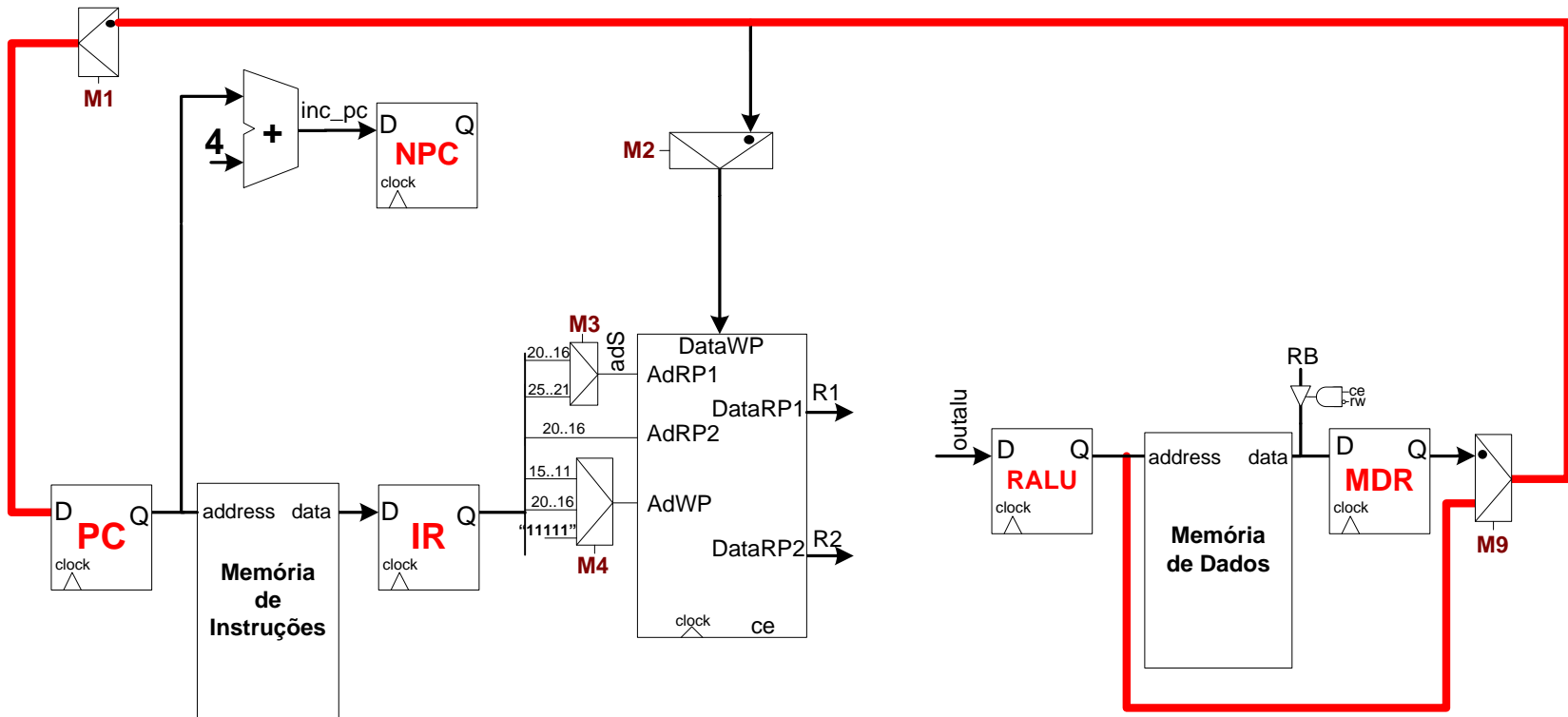
- Instruções de salto incondicional
 - J / JR
 - PC recebe valor contido no registrador Ralu



Quinto estágio

- **Instruções de salto condicional**

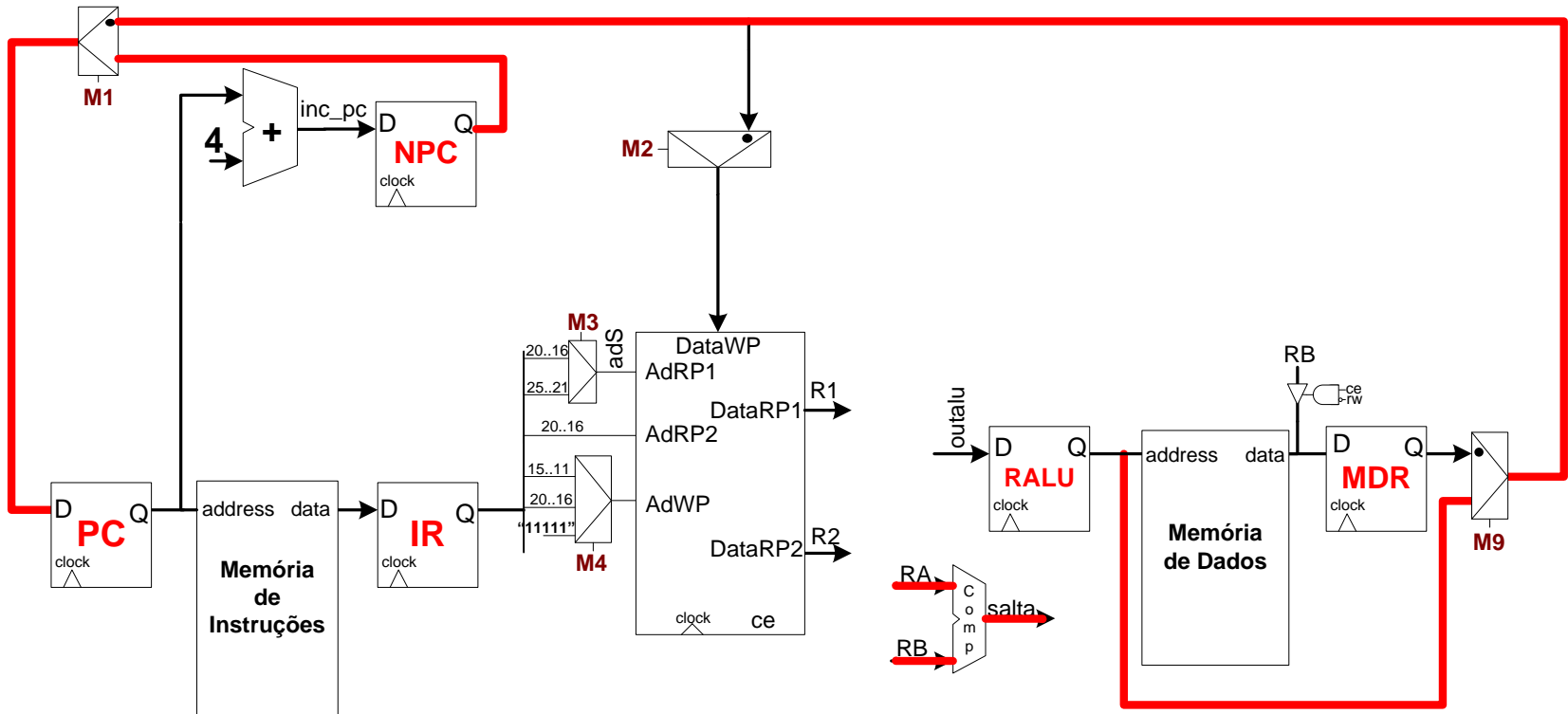
- O PC pode receber o NPC ou o endereço destino, calculado na ULA
- O controle do mux M1 é a saída do comparador



Quinto estágio

- **Instruções JAL (Jump and Link)**

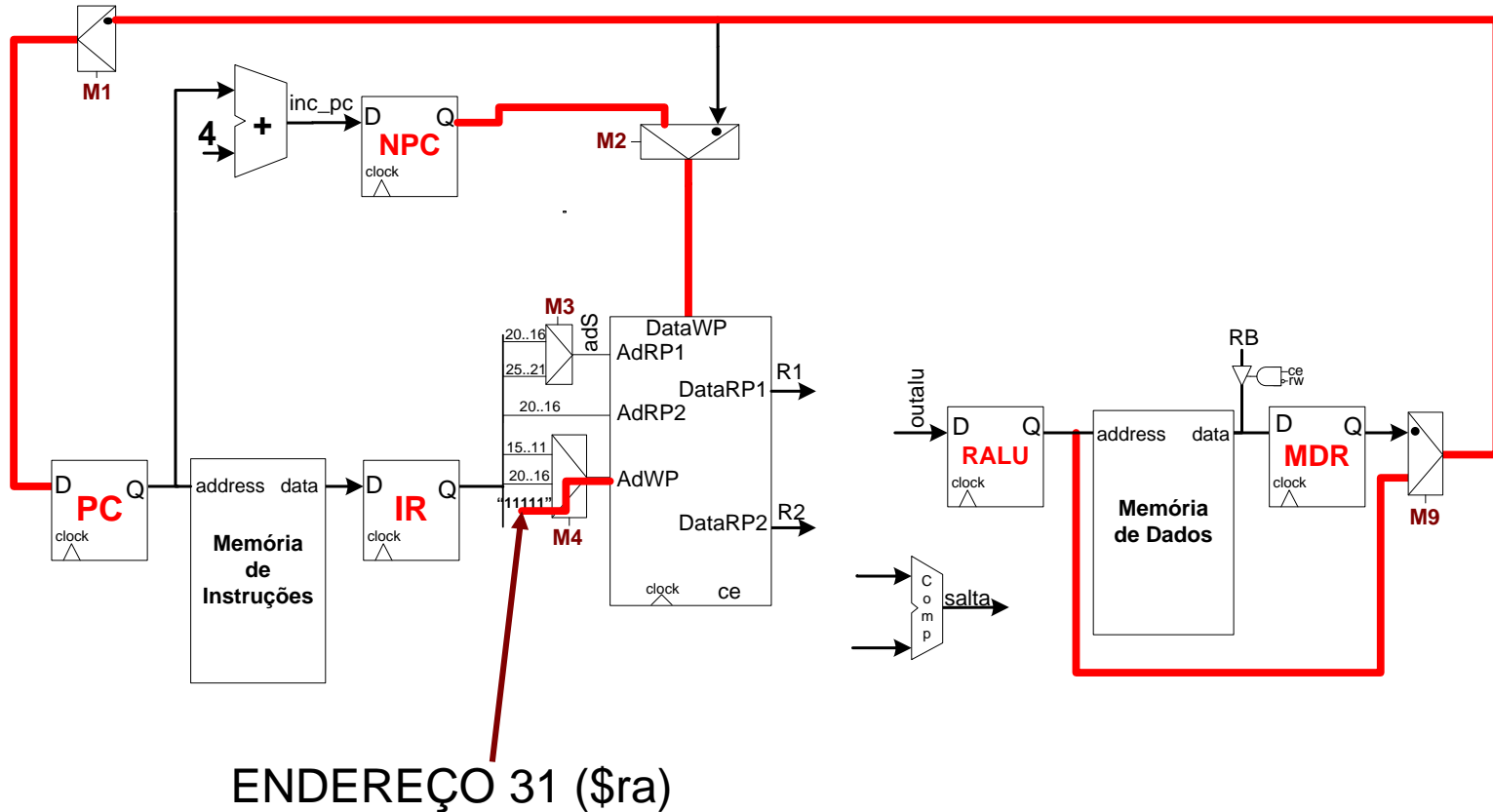
- O PC recebe o endereço da rotina
- O registrador \$ra (endereço “11111” recebe o NPC (PC+4, o endereço de retorno da subrotina)



Quinto estágio

- Multiplexadores de quinto estágio
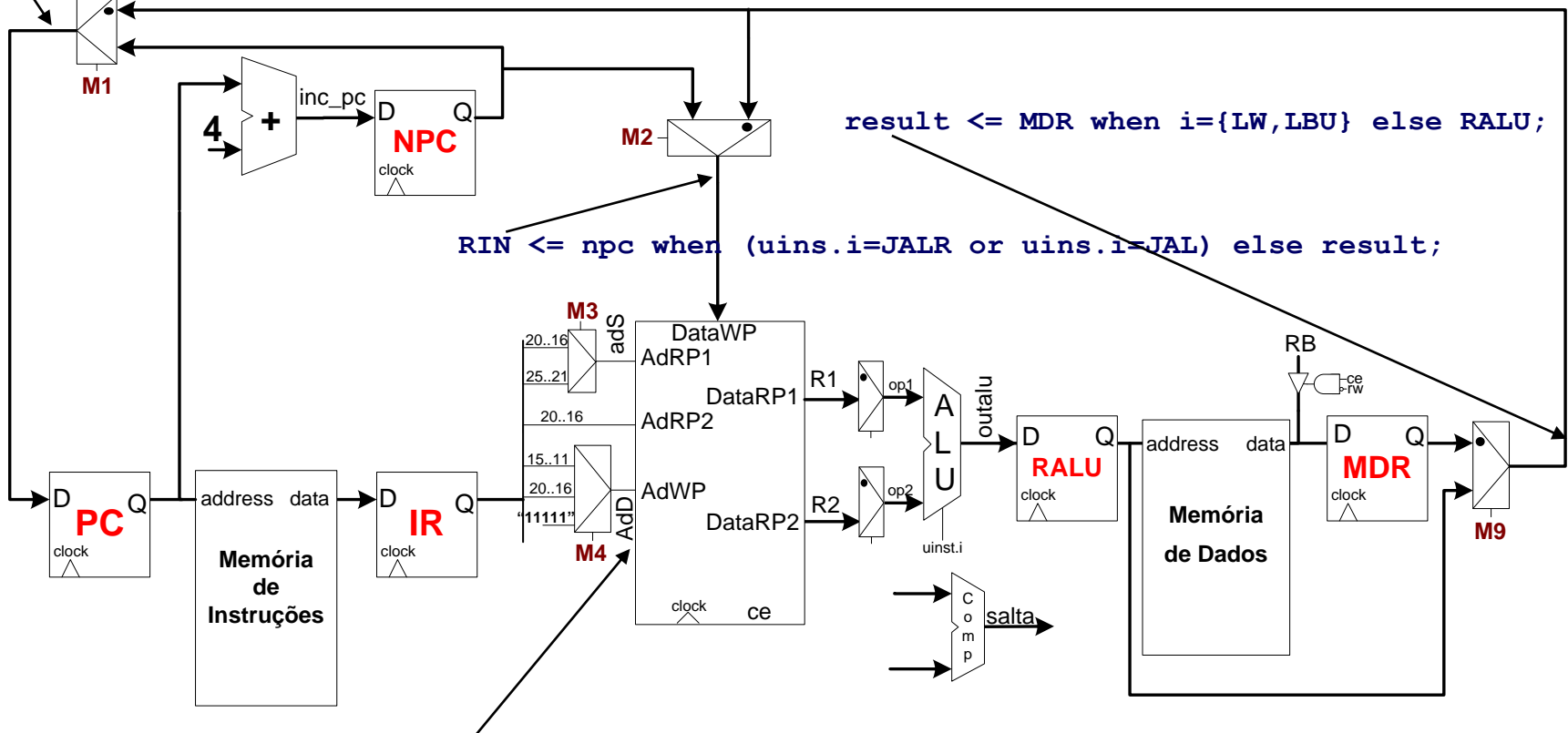
```
dtpc <= result when (inst_branch='1' and salta='1') or i={J,JAL,JALR,JR} else npc;
```




```
result <= MDR when i={LW,LBU} else RALU;
```

```
RIN <= npc when (uins.i=JALR or uins.i=JAL) else result;
```

```
adD <= 31 when uins.i=JAL else
```

```
IR(15 downto 11) when i={ADDU, SUBU, AND, OR, XOR, NOR, SLTU, SLT, JALR, desloc} else  
IR(20 downto 16);
```

Bloco de dados - quase completo

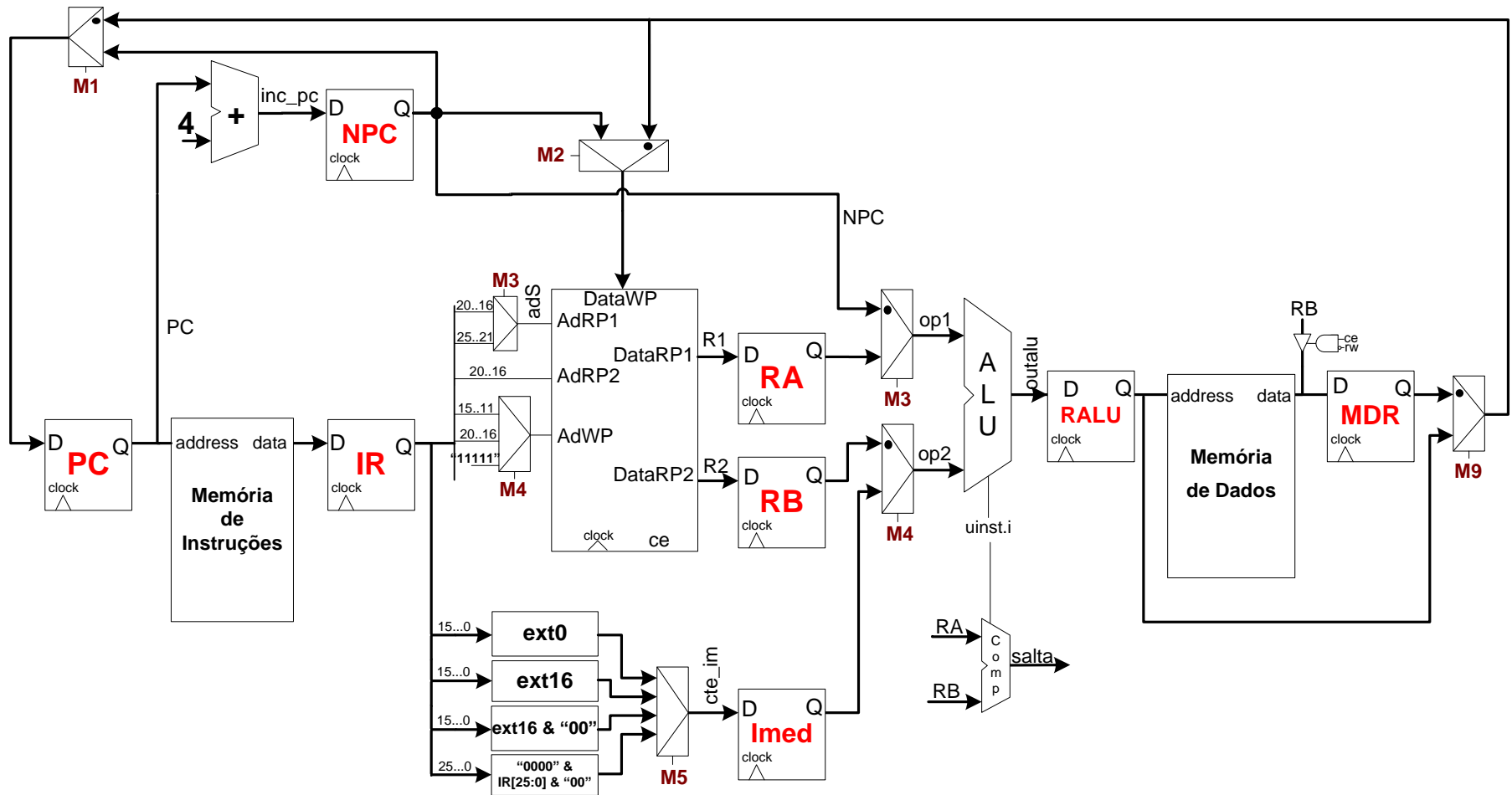


Principais Diferenças MIPS: monociclo X multiciclo

- **Registradores temporários para isolar estágios**
 - IR, NPC, RA, RB, IMED, RALU, MDR
- **Bloco de controle (BC) – como sinais de controle devem ser gerados apenas em ciclos específicos de cada instrução, o BC deixa de ser combinacional e passar a ser uma máquina de estados finita**
- **Atualização do PC adiada para o fim da instrução, porquê?**
- **Novos multiplexadores – sem relação com mono-multiciclo, consequência da versão multiciclo ser mais completa no suporte à arquitetura MIPS**


Execução ciclo de clock a ciclo de clock (lógico-aritméticas-R)

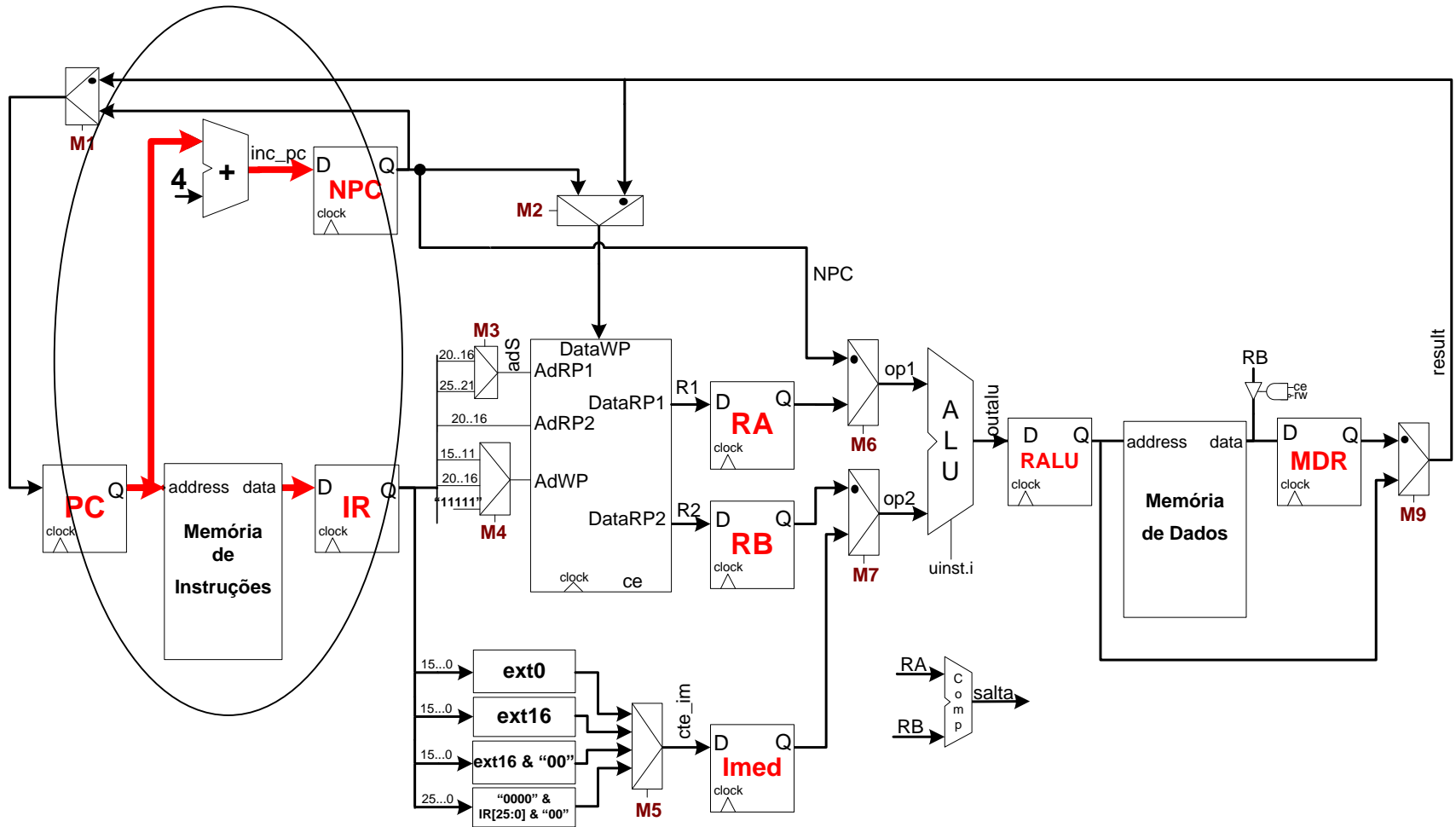- Primeiro ciclo: busca da operação (*fetch*)




Execução ciclo de clock a ciclo de clock (lógico-aritméticas-R)

- Leitura dos registradores

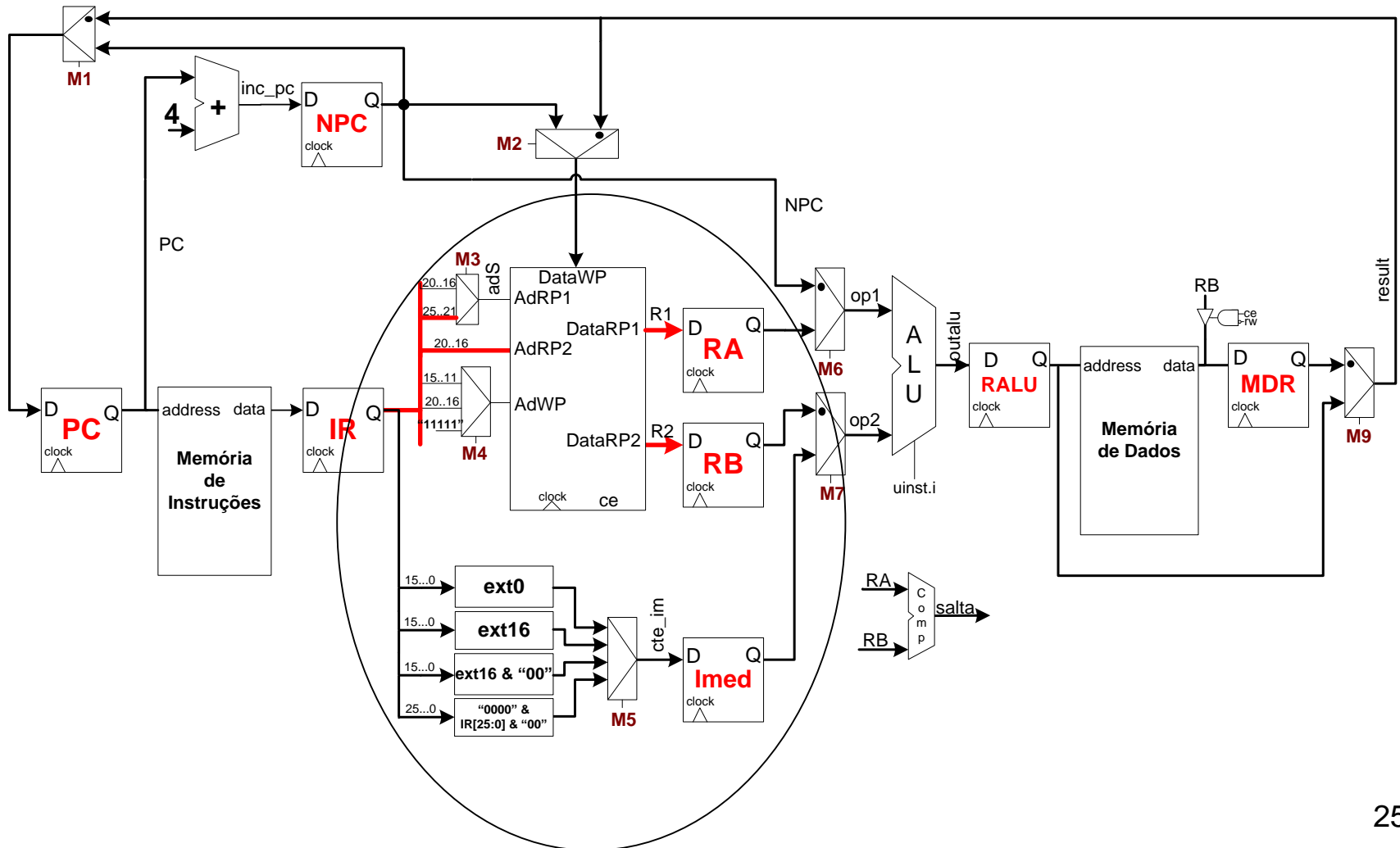


Execução ciclo de clock a ciclo de clock (lógico-aritméticas-R)

- **Terceiro ciclo: operação com a ULA**

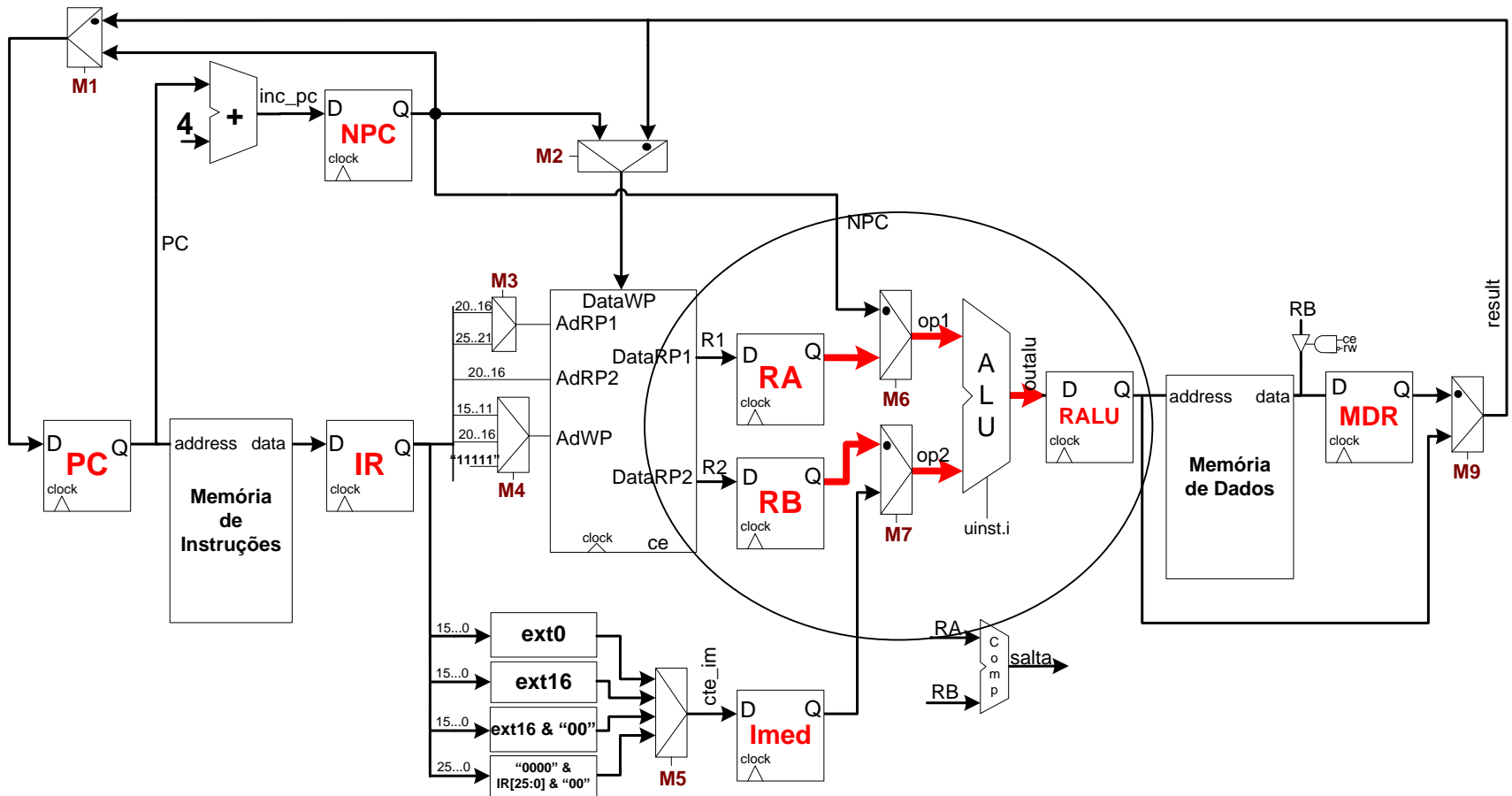

Execução ciclo de clock a ciclo de clock (lógico-aritméticas-R)

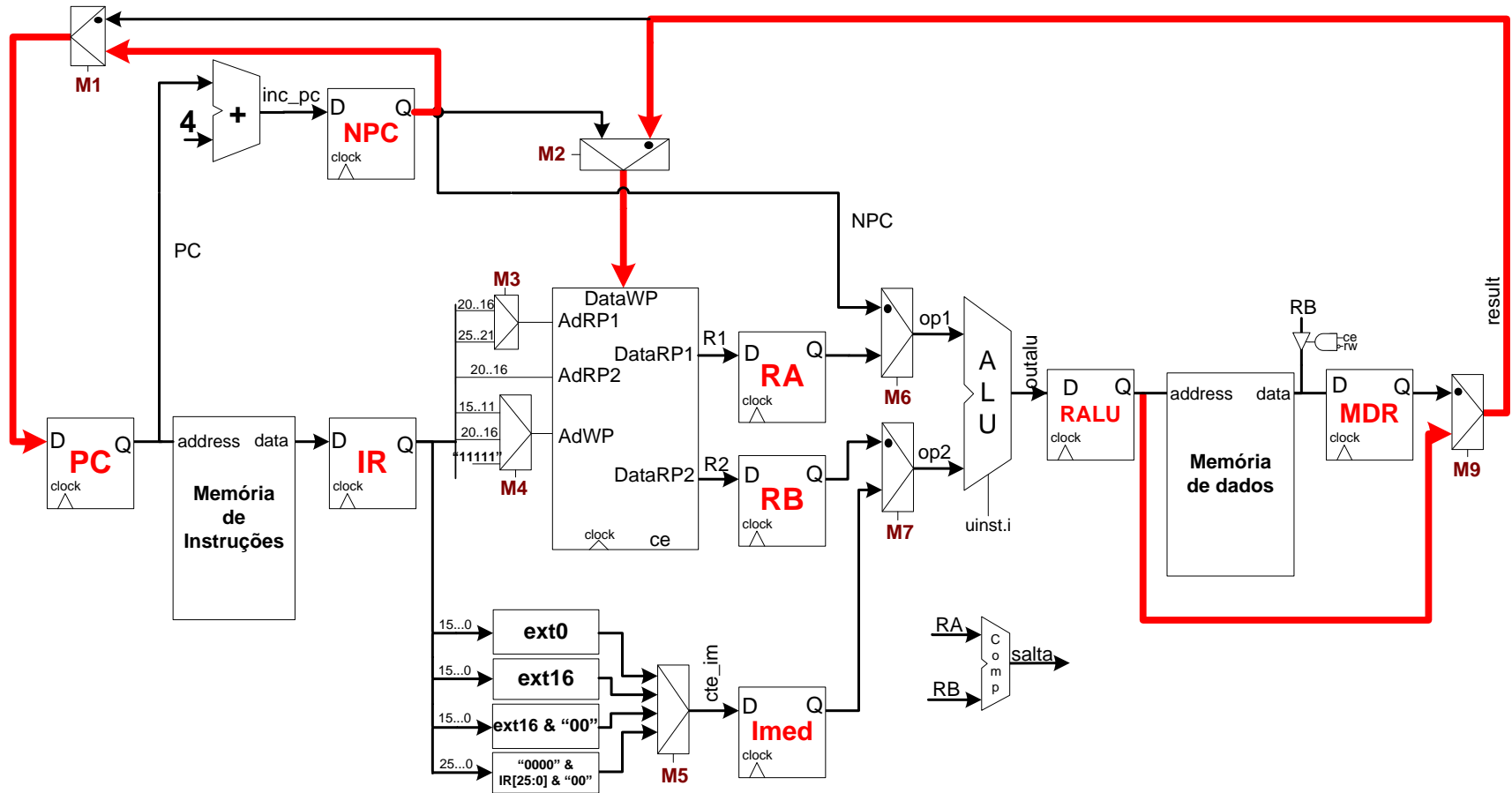- Quarto ciclo: atualiza PC e atualiza o banco de registradores



ULA

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use work.p_MR2.all;
```

Atenção: operações sem sinal

```
entity alu is
    port( op1, op2 : in reg32;
          outalu : out reg32;
          op_alu : in inst_type
        );
end alu;
```


```
architecture alu of alu is
    signal menorU, menorS : std_logic ;
begin
```

```
menorU <= '1' when op1 < op2 else '0';
```

COMPARAÇÃO sem sinal

```
menorS <= '1' when ieee.std_logic_signed."<"(op1, op2) else '0' ; -- signed
```

 COMPARAÇÃO com sinal – redefinição do operador <



- Observar uso do tipo *inst_type* na entity

ULA

- **Observar:**
 - **uso de concatenação nos SLTxx**
 - **operações de deslocamento**

```
outalu <= op1 - op2                when op_alu=SUBU                else
         op1 and op2              when op_alu=AAND or op_alu=ANDI    else
         op1 or op2               when op_alu=OOR or op_alu=ORI     else
         op1 xor op2             when op_alu=XXOR or op_alu=XORI    else
         op2(15 downto 0) & x"0000" when op_alu=LUI                else
         (0=>menorU, others=>'0')  when op_alu=SLTU or op_alu=SLTIU  else
         (0=>menorS, others=>'0')  when op_alu=SLT or op_alu=SLTI   else
         op1(31 downto 28) & op2(27 downto 0) when op_alu=J                else
         op1                      when op_alu=JR or op_alu=JALR    else
         to_StdLogicVector( to_bitvector(op1) sll CONV_INTEGER(op2(10 downto 6)))
                                     when op_alu=SLL                else
         to_StdLogicVector( to_bitvector(op1) srl CONV_INTEGER(op2(10 downto 6)))
                                     when op_alu=SSRL                else
         op1 + op2;                -- default
end alu;
```

Bloco de controle do Processador Multi-Ciclo


- Microinstrução definida no package

```
type microinstruction is record
  CY1:    std_logic;      -- write enable for regs of 1st stage
  CY2:    std_logic;      --      "  enable for regs of 2nd stage
  walu:   std_logic;      --      "  enable for third stage reg
  wmdr:   std_logic;      --      "  enable for fourth stage reg
  wpc:    std_logic;      -- PC write enable
  wreg:   std_logic;      -- Register Bank write enable
  ce:     std_logic;      -- Data Memory CE and R/W controls
  rw:     std_logic;
  bw:     std_logic;      -- Data Memory Byte/Word write control
  i:      inst_type;      -- instruction identification
end record;
```

Sinais de controle


```

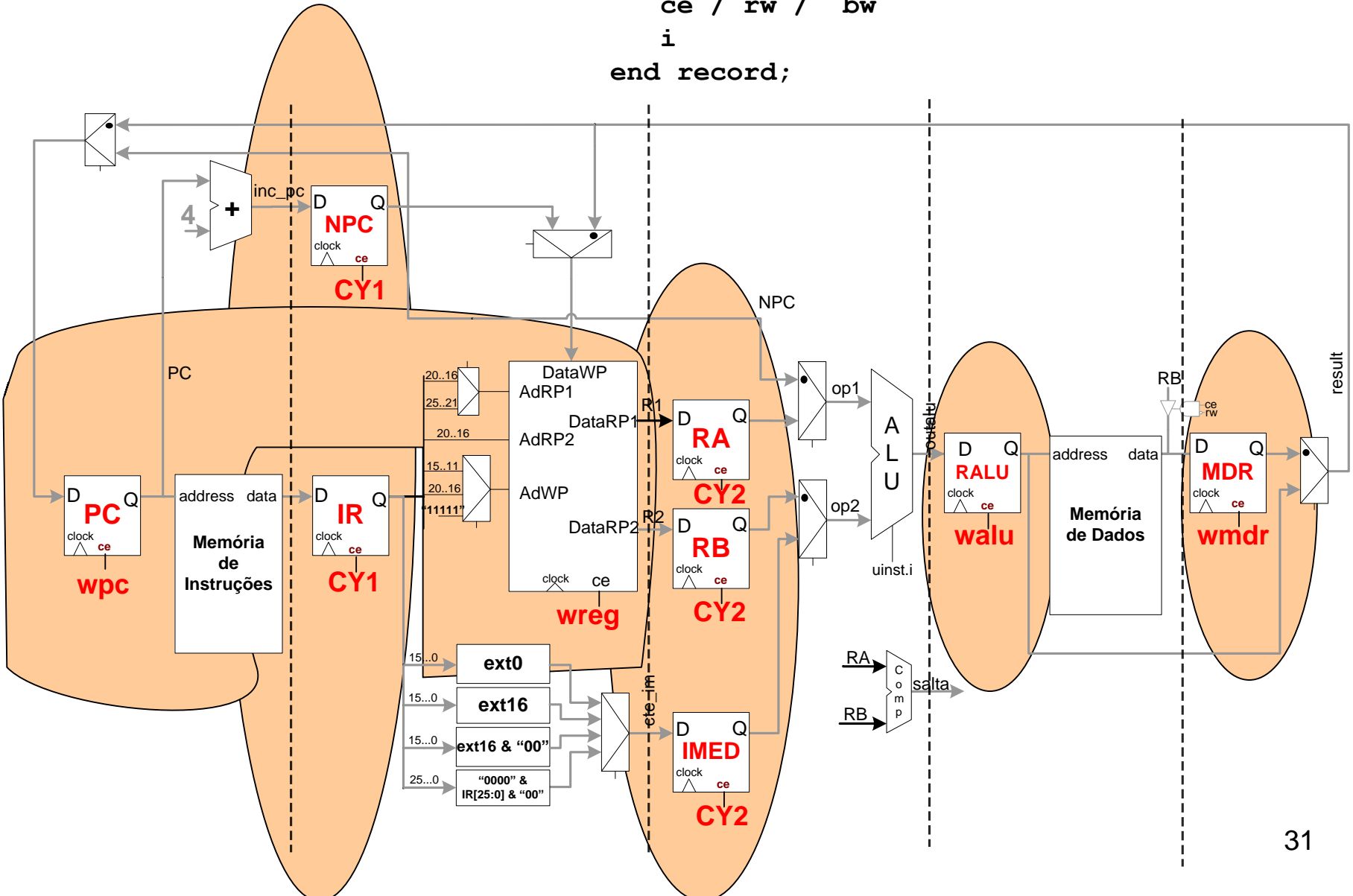type microinstruction is record
  CY1 / CY2/ wula / wmdr / wpc / wreg
  ce / rw / bw
  i
end record;
  
```



Bloco de controle do Processador Multi-Ciclo

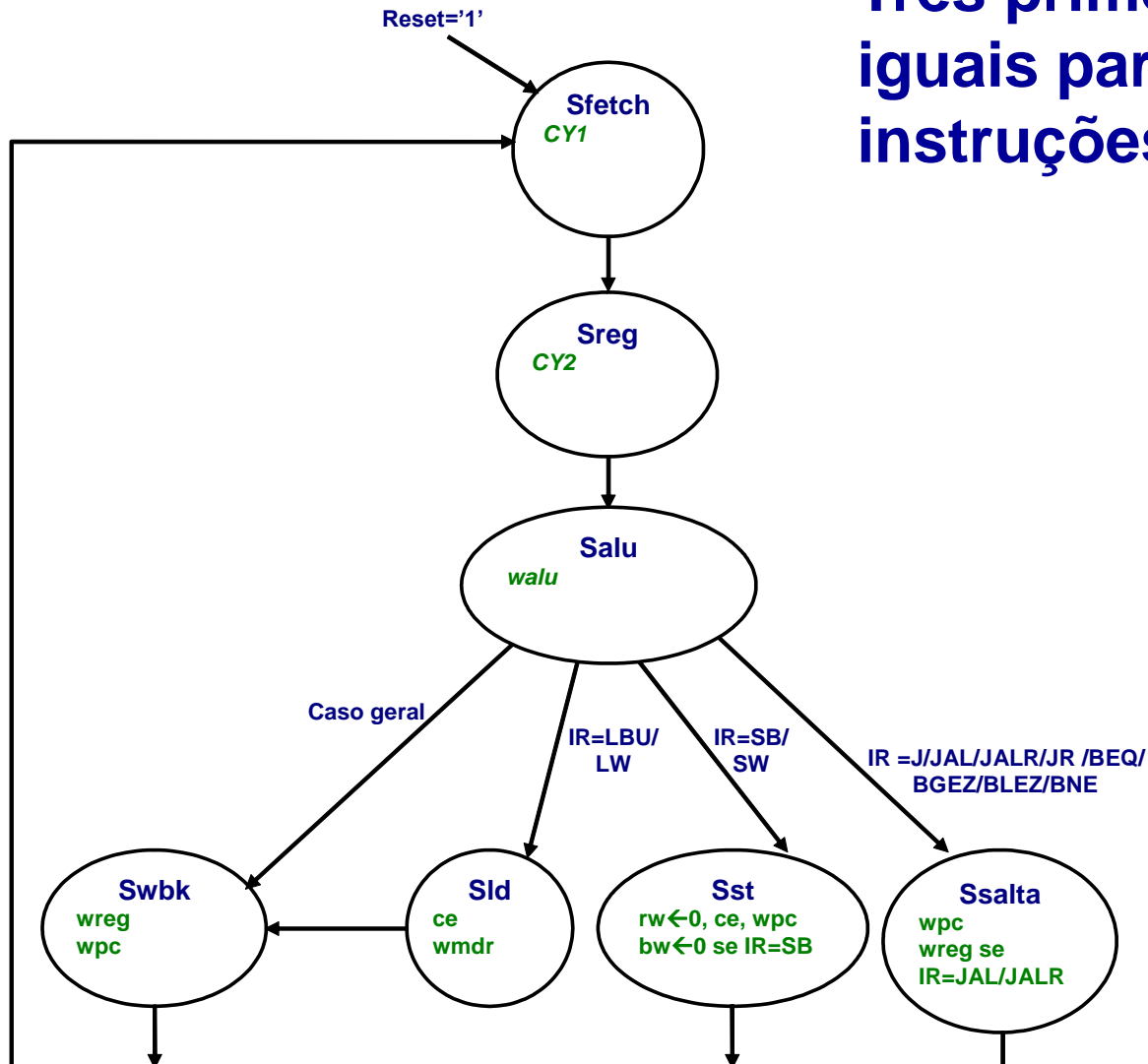- Três primeiros ciclos iguais para todas as instruções



Entidade/Arquitetura do bloco de controle

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
use work.p_MR2.all;

entity control_unit is
    port(
        ck, rst : in std_logic;
        uins : out microinstruction;
        ir : in reg32
    );
end control_unit;

architecture control_unit of control_unit is

    type type_state is (Sfetch, Sreg, Salu, Swbk, Sld, Sst, Ssalta);

    signal PS, NS : type_state;
    signal i : inst_type;

begin
```

ENUMERAÇÃO PARA A MÁQUINA DE ESTADOS

Primeira parte – decodificação de instruções

```
i <=  ADDU  when ir(31 downto 26)="000000" and ir(5 downto 0)="100001" else
      SUBU  when ir(31 downto 26)="000000" and ir(5 downto 0)="100011" else
      AAND  when ir(31 downto 26)="000000" and ir(5 downto 0)="100100" else
      OOR   when ir(31 downto 26)="000000" and ir(5 downto 0)="100101" else
      XXOR  when ir(31 downto 26)="000000" and ir(5 downto 0)="100110" else
      SSLL  when ir(31 downto 21)="000000000000" and ir(5 downto 0)="000000" else
      SSRL  when ir(31 downto 21)="000000000000" and ir(5 downto 0)="000010" else
      ADDIU when ir(31 downto 26)="001001" else
      ANDI  when ir(31 downto 26)="001100" else
      ....
      JR    when ir(31 downto 26)="000000" and ir(5 downto 0)="001000" else
      invalid_instruction ;
```

```
assert i /= invalid_instruction
report "*****INVALID INSTRUCTION*****"
severity error;
```

```
uins.i <= i;
```



COMPONENTE PRINCIPAL DA MICROINSTRUÇÃO

Segunda parte – escrita nos registradores / acesso memória

```
uins.CY1    <= '1' when EA=Sfatch else '0';
```

```
uins.CY2    <= '1' when EA=Sreg   else '0';
```

```
uins.walu   <= '1' when EA=Salu   else '0';
```

```
uins.wmdr   <= '1' when EA=Sld    else '0';
```


```
uins.wreg   <= '1' when EA=Swbk or (EA=Ssalta and (i=JALR  
                    or i=JAL)) else '0';
```

```
uins.wpc    <= '1' when EA=Swbk or EA=Sst or EA=Ssalta  
                    else '0';
```

```
uins.rw     <= '0' when EA=Sst   else '1';
```

```
uins.ce     <= '1' when EA=Sld or EA=Sst  
                    else '0';
```
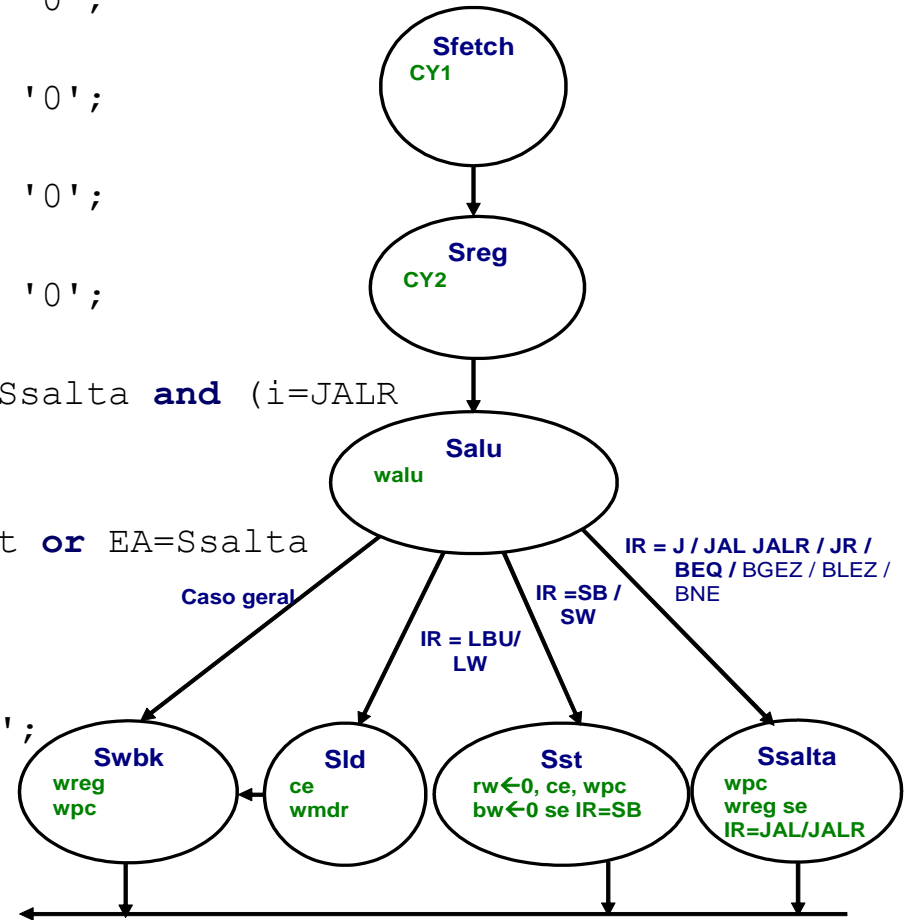
```
uins.bw     <= '0' when (EA=Sst and i=SB)  
                    else '1';
```



```

entity fsm is port(X, rst, ck : in std_logic;
                  Z: out std_logic);
end;

architecture A of fsm is
    type STATES is (S0, S1, S2, S3);
    signal scurrent, snext : STATES;
begin
    process(rst, ck)
    begin
        if rst='1' then scurrent <= S0;
        elsif ck'event and ck='1' then scurrent <= snext;
        end if;
    end process;

    process(scurrent, X)
    begin
        case scurrent is
            when S0 => if X='0' then Z<='0'; snext <= S1;
                       else Z<='1'; snext <= S2;
                       end if;
            when S1 => if X='0' then Z<='1'; snext <= S2;
                       else Z<='0'; snext <= S1;
                       end if;
            when S2 => if X='0' then Z<='1'; snext <= S2;
                       else Z<='0'; snext <= S3;
                       end if;
            when S3 => if X='0' then Z<='0'; snext <= S0;
                       else Z<='0'; snext <= S1;
                       end if;
        end case;
    end process;
end A;

```

Exercício: Máquina de Estados


1. Desenhe o diagrama de transição de estados da máquina de estados finitos ao lado.

2. Trata-se de uma máquina de Moore ou Mealy? Justifique.

Terceira parte – máquina de estados (1/2)

- Parte sequencial
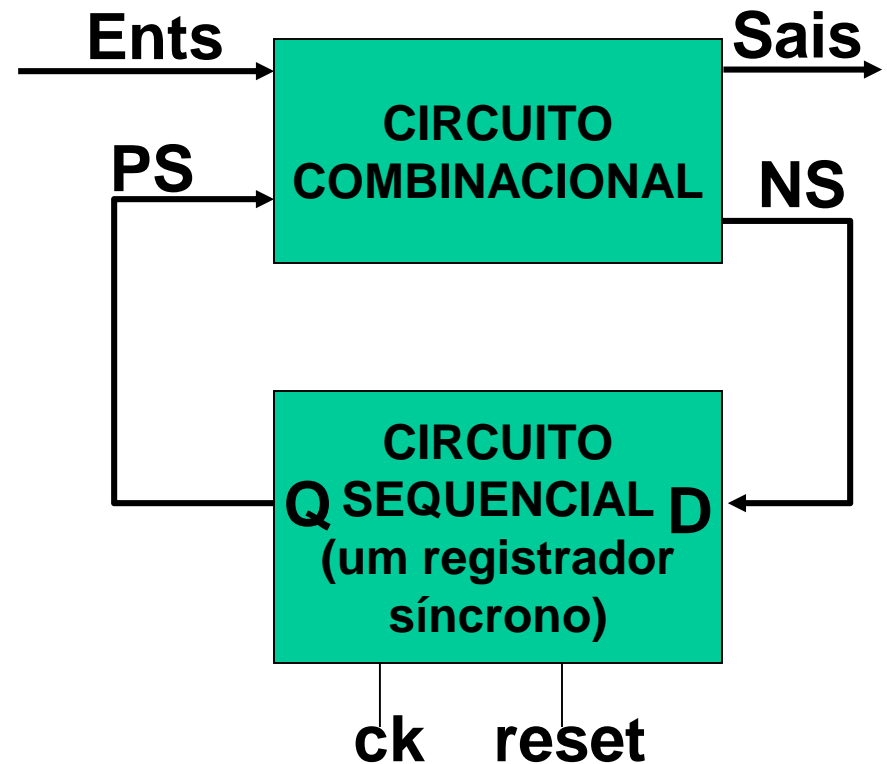
```
process (rst, ck)
begin
  if rst='1' then
    PS <= Sfetch;
  elsif ck'event and ck='1' then
    PS <= NS;
  end if;
end process;
```



Terceira parte – máquina de estados (2/2)

- Parte combinacional (não considera MULTU e SUBU)

```
process (PS, i)
begin
  case PS is
  when Sfetch => NS <= Sreg;
  when Sreg => NS <= Salu;
  when Salu => if (i=LW or i=LBU) then NS <= Sld;
                elsif (i=SW or i=SB) then NS <= Sst;
                elsif (i=J or i=JALR or i=JAL or i=JR or i=BEQ or i=BGEZ
                      or i=BLEZ or i=BNE) then NS <= Ssalta;
                else
                    PE <= Swbk;
                end if;
  when Sld => NS <= Swbk;
  when Sst | Ssalta | Swbk => NS <= Sfetch;
  end case;
end process;
end control_unit;
```

Tempo de execução de programas

- Calcule o tempo de execução para o programa abaixo, supondo clock de 50 MHz para a organização MIPS vista

```
main:   la      $t0,array
        la      $t1,size
        lw      $t1,0($t1)
        la      $t2,const
        lw      $t2,0($t2)
loop:   blez   $t1,end
        lw      $t3,0($t0)
        addu   $t3,$t3,$t2
        sw      $t3,0($t0)
        addiu  $t0,$t0,4
        addiu  $t1,$t1,-1
        j      loop
end:    j      $ra

        .data
array:  .word  0x12 0xff 0x3 0x14 0x878 0x31 0x62 0x10 0x5 0x16 0x20
size:   .word  11
const:  .word  0x100
```


Resposta:
7,2 microsegundos

Fase de inicialização das variáveis

- 680 ns → 34 ciclos de clock

```
la $t0,array
la $t1,size
lw $t1,0($t1)
la $t2,const
lw $t2,0($t2)
```


- ANALISAR A MICROINSTRUÇÃO

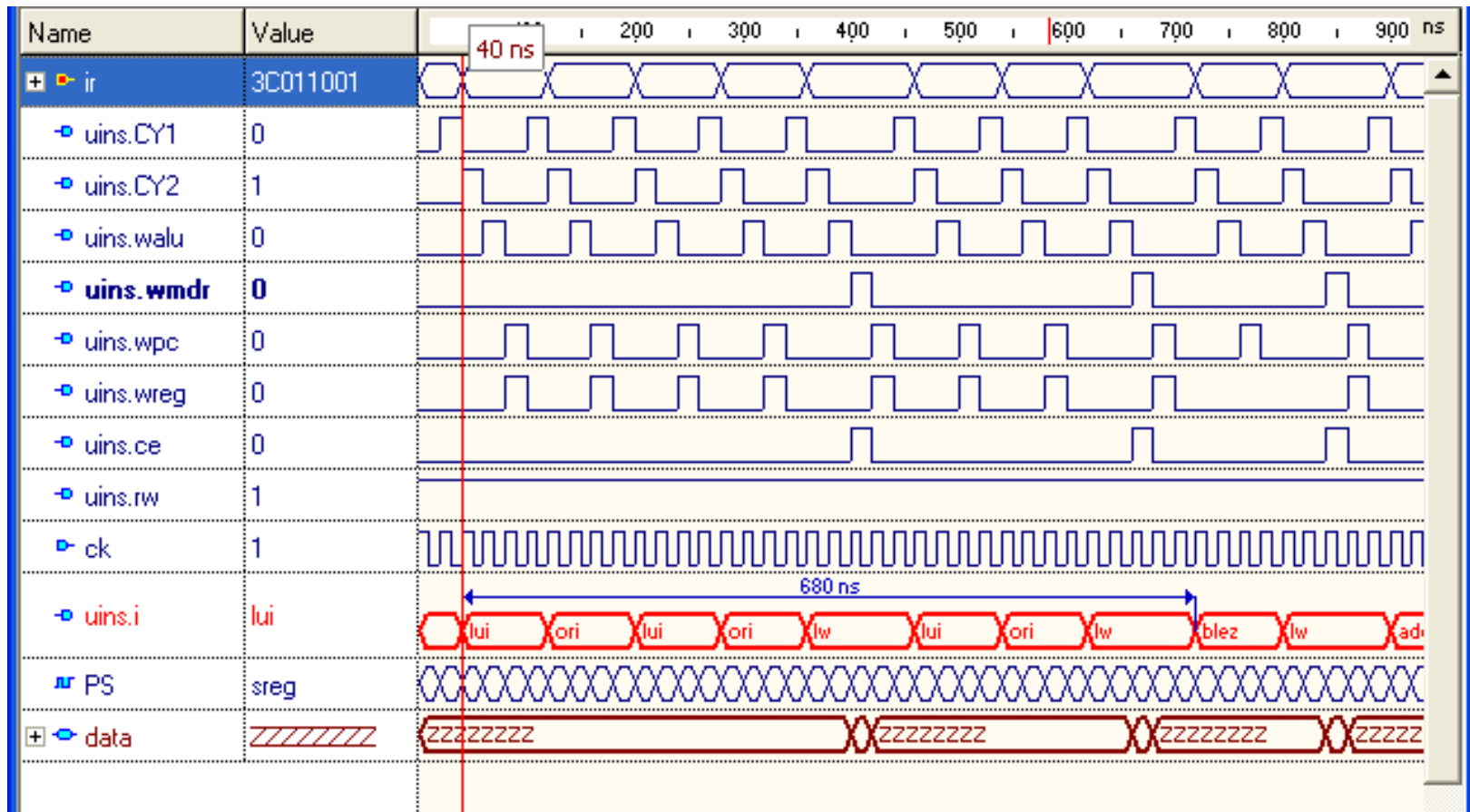

Uma iteração do laço

- 580 ns → 29 ciclos de clock

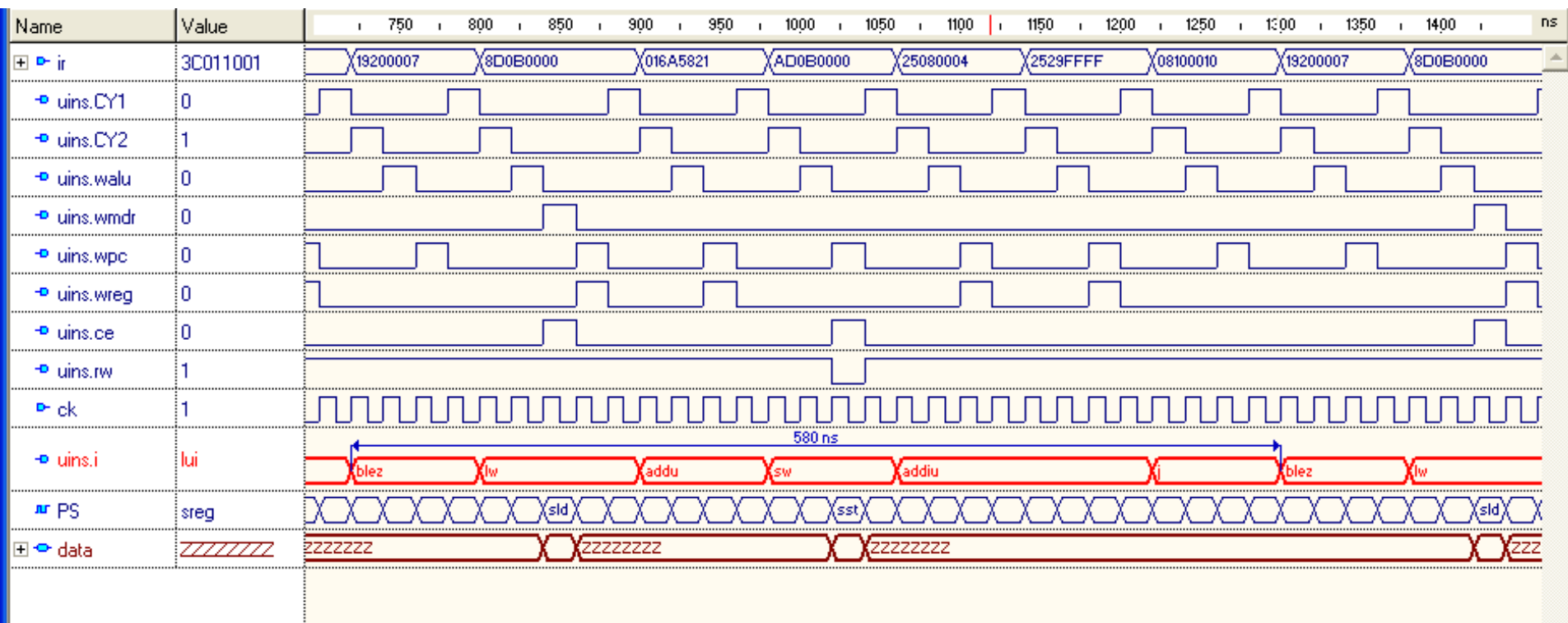
```
loop: blez $t1,end
      lw  $t3,0($t0)
      addu $t3,$t3,$t2
      sw  $t3,0($t0)
      addiu $t0,$t0,4
      addiu $t1,$t1,-1
      j   loop
```




Tempo total de execução

- 7220 ns → 361 ciclos de clock

- Início: 40 ns

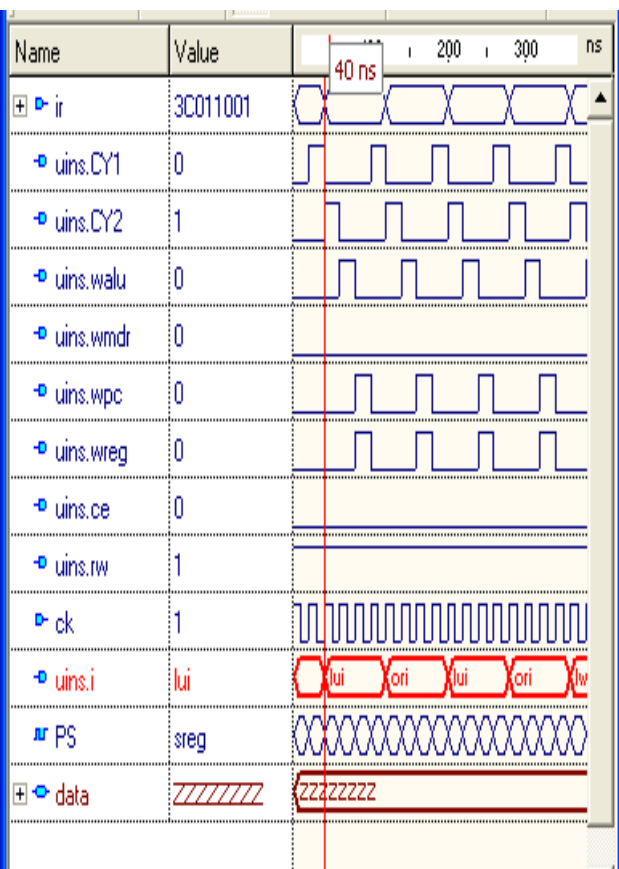

- Início: 7260 ns

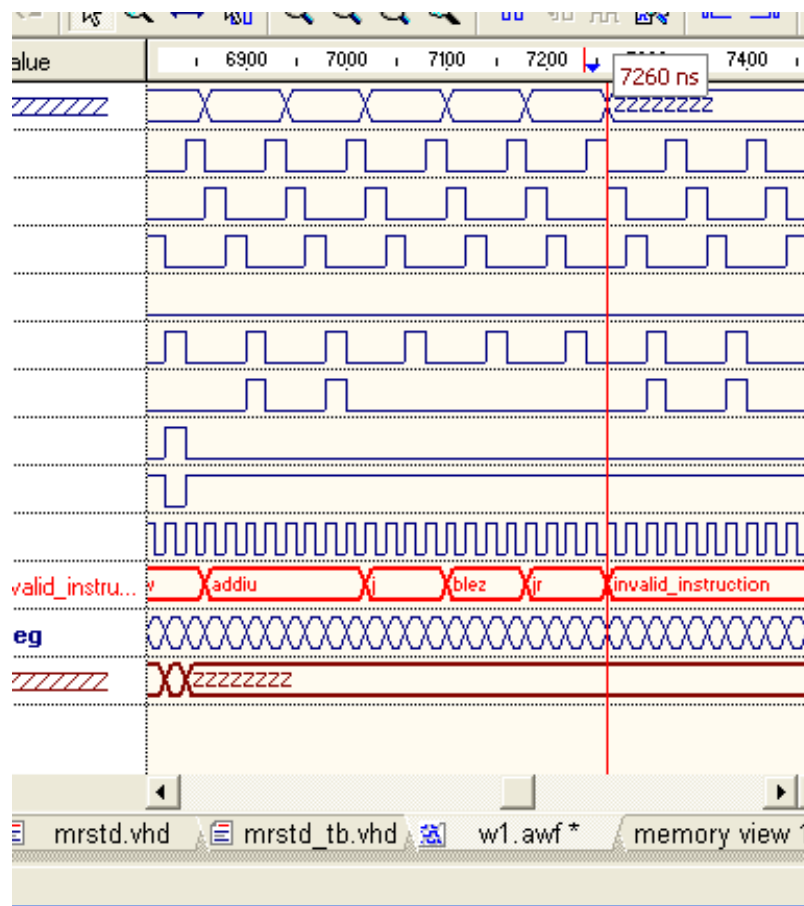

Exercício

- Cálculo do tempo de execução
 - Considerar que deseja-se utilizar o processador MIPS como um timer.
 - Frequência do processador: 10 MHz
 - Tempo do timer: 1 centésimo de segundo
 - **Pede-se:** escreva um laço que execute no tempo especificado pelo tempo do timer.